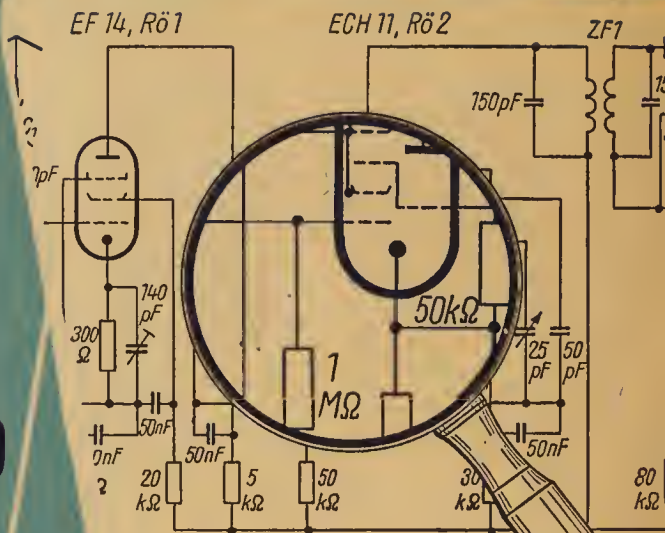


## Otto Morgenroth

The diagram shows a vacuum tube circuit with three tubes: EF 14, RÖ 1; ECH 11, RÖ 2; and ZF 1. The circuit includes various components such as resistors (300 Ω, 20 kΩ, 5 kΩ, 50 kΩ, 1 MΩ, 30 kΩ, 80 kΩ), capacitors (7 pF, 140 pF, 150 pF, 25 pF, 50 pF, 50 nF, 7 nF), and a transformer. A magnifying glass is positioned over the central part of the circuit, focusing on the ECH 11 tube and its associated components, including a 1 MΩ resistor and a 50 kΩ resistor.





**Der praktische Funkamateurl • Band 10 • Vom Schaltzeichen zum  
Empfängerschaltbild**



Otto Morgenroth

# Vom Schaltzeichen zum Empfängerschaltbild



VERLAG SPORT UND TECHNIK 1959

Redaktionsschluß: 15. 7. 1959

Herausgegeben vom Verlag Sport und Technik, Neuenhagen bei Berlin  
Alle Rechte vorbehalten · Gedruckt in der Deutschen Demokratischen  
Republik · Lizenz-Nr..545/63/59 5/1 1425

## VORWORT

Der junge Radiobastler und künftige Funkmoteur der Gesellschaft für Sport und Technik muß die in der Schaltungstechnik üblichen, genormten Scholtzeichen und deren Bedeutung genau kennen. Wie könnte er sonst ein Schaltbild begreifen, die einem Bauelement zugeordnete Aufgabe beurteilen und den Aufbau eines Empfängers verstehen? Selbst eine ganz einfache Schaltung stellt die Aufgabe, Scholtzeichen lesen zu können.

Die vorliegende Schrift soll dem Zweck dienen, den Anfänger in die Technik des Scholtbildlesens einzuführen. Sicher wird der behandelte Stoff auch dem Lehrlingsbilder sowie dem Lehrling von Nutzen sein. Im polytechnischen Unterricht der Schulen kann die Anleitung ebenfalls gute Dienste leisten.

Der besseren Übersicht halber sind die Scholtzeichen jeweils am äußeren Rand der Buchseiten abgebildet. Die entsprechenden Erläuterungen wurden hinzugefügt.

An Hand von Prinzipscholtbildern für Teilschaltungen, Scholtgruppen und vollständige Schaltungen wird die Anwendung der Scholtsymbole aufgezeigt. Ferner werden Wirkungsweise, Aufbau und Anwendung sowohl der einzelnen Bauelemente als auch der genannten Schaltungen betrachtet.

Der Verfasser hofft, daß die Broschüre zum besseren Verständnis der Schaltungstechnik beiträgt und den Beifall der Leser findet.

Sonneberg/Thür., 1. Juli 1959

Der Verfasser





# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Einleitung . . . . .	13
II. Die in der Empfangstechnik gebräuchlichen Schaltzeichen; Wirkungsweise, Aufbau und Anwen- dung der dargestellten Bauelemente . . . . .	16
1. Leitung . . . . .	16
1.1 Leitung, allgemein (geschirmte Leitung; verdrillte Leitung) . . . . .	16
1.2 Leitungskreuzung . . . . .	17
1.3 Leitungsverbindung . . . . .	17
2. Masse, Erdung, Antenne . . . . .	18
2.1 Masse . . . . .	18
2.2 Erdung . . . . .	18
2.3 Antenne (Dipol) . . . . .	18
3. Bauelemente . . . . .	19
3.1 Ohmscher Widerstand (Widerstand mit An- zapfungen; fest einstellbarer Widerstand; stetig verstellbarer Widerstand; Wider- stand mit stetig selbsttätiger Verstell- barkeit) . . . . .	19
3.2 Kondensator — Kapazität — (Kondensator mit Darstellung des Außenbelags; Durch- führungskondensator; fest einstellbarer Kondensator; Kondensator mit stetiger Verstellbarkeit; Doppelkondensator mit stetiger Verstellbarkeit; Doppelstator- Kondensator mit stetiger Verstellbarkeit; Elektrolytkondensator, gepolt; Elektrolyt- kondensator, ungepolt) . . . . .	22

	Seite
3.3 Spule, Drassel – allgemein – (Spule mit Anzapfungen; Spule mit Metallkern; Spule mit Massekern; Spule mit Schirmung; fest einstellbare Spule; stetig einstellbare Spule) . . . . .	29
3.4 Transformator, Übertrager (Transformator, Übertrager mit Eisenkern; Transformator, Übertrager mit Massekern; Transformator, Übertrager mit Schirmung; Transformator, Übertrager, stetig einstellbar) . . . . .	33
3.5 Halbleitergleichrichter . . . . .	35
3.6 Kristallverstärker (Transistar) . . . . .	36
3.7 Piezoelektrische Zelle (Schwingquarz, Filterquarz) . . . . .	37
4. Elektronenröhren . . . . .	38
4.1 Röhrenkalben . . . . .	42
4.2 Röhrenelektraden (Katode, allgemein; Heizfaden, direkt geheizte Katode; indirekt geheizte Katode; Anode; Leuchtanode; Steuergitter; Schirmgitter; Bremsgitter; Steuersteg) . . . . .	42
4.3 Vollständige Röhren (Diade; Duadiade; Triade; Doppeltriade; Tetrade; Pentade; Heptade; Triade-Hexade; Abstimmanzeigeröhre) . . . . .	44
5. Gasgefüllte Röhren; Glimmlampen, Glimmspannungsteiler . . . . .	47
5.1 Glimmlampe . . . . .	48
5.2 Glimmspannungsteiler . . . . .	48
6. Elektroakustische und mechanisch-elektrische Übertragungsgeräte . . . . .	48
6.1 Fernhörer (Kopfhörer), allgemein . . . . .	48

6.2	Lautsprecher, allgemein (Kennzeichen der Arbeitsweise: elektromagnetisches System; elektrodynamisches System, allgemein; elektrodynamisches System, fremderregt; dauermagnetenergt; elektrostatisches System; piezoelektrisches System)	48
6.3	Mikrofon, allgemein (Kennzeichen der Arbeitsweise: elektrodynamisches System; elektrostatisches System; piezoelektrisches System)	51
6.4	Tonabnehmer, allgemein (Kennzeichen der Arbeitsweise: elektromagnetisches System; dynamisches System; piezoelektrisches System)	52
7.	Galvanische Stromquellen; Elemente, Akkumulatoren, Batterien	54
7.1	Galvanische Stromquelle, allgemein	54
7.2	Galvanische Stromquelle; Batterie mit mehreren Zellen	54
8.	Sicherungen	55
8.1	Sicherung, allgemein (Feinsicherung)	55
9.	Radioskalenlampen	55
10.	Schalter	55
11.	Steckerstift, Steckbuchse	56
11.1	Steckerstift	56
11.2	Steckbuchse	56
12.	Spannungs- und Stromarten	56
12.1	Gleichstrom	56
12.2	Wechselstrom, allgemein (Wechselstrom, niederfrequent [tonfrequent]; hochfrequent; höchstfrequent)	56
12.3	Allstrom (Gleich- oder Wechselstrom)	56

	Seite
<b>III. Schaltbilder für Teilschaltungen . . . . .</b>	<b>57</b>
1. Der elektrische Schwingkreis . . . . .	57
2. Ankapplung van Schwingkreisen . . . . .	59
2.1 Galvanische Kapplung . . . . .	59
2.2 Induktive Kapplung . . . . .	59
2.3 Kapazitive Kapplung . . . . .	60
3. Demodulation . . . . .	61
3.1 Gittergleichrichter (Audian) . . . . .	62
3.2 Anadengleichrichter (Richtverstärker) . . . . .	62
3.3 Diodengleichrichter . . . . .	62
3.4 Verhältnisleichrichter (Ratiadetektor) . . . . .	63
4. Rückkopplung und Rückkopplungsregelung . . . . .	64
4.1 Induktiv geregelte Rückkopplung . . . . .	65
4.2 Kapazitiv geregelte Rückkopplung (Regelung durch Differential-Drehkandensatar) . . . . .	65
4.3 Frequenzunabhängige Rückkopplungsregelung durch Veränderung der Schirmgitterspannung . . . . .	66
5. Erzeugung der Gittervorspannung . . . . .	67
6. Erzeugung der Regelspannung . . . . .	68
7. Lautstärkeregelung . . . . .	69
8. Klangregelung . . . . .	71
9. Kapplung van Niederfrequenzstufen . . . . .	71
9.1 Transfarmatarkapplung . . . . .	72
9.2 Kandensatar-Widerstandskopplung . . . . .	72
<b>IV. Schaltbilder für Schaltgruppen . . . . .</b>	<b>73</b>
1. Hochfrequenz-Verstärkerstufe . . . . .	73

	Seite
2. Hochfrequenz-Gleichrichter-(Demodulator-)stufe . . . . .	74
3. Niederfrequenz-Vorverstärkerstufe . . . . .	75
4. Niederfrequenz-Endverstärkerstufe . . . . .	76
5. Mischstufe . . . . .	77
5.1 Multiplikative Mischung . . . . .	77
5.2 Additive Mischung . . . . .	78
6. Zwischenfrequenz-Verstärkerstufe . . . . .	79
7. Stromversorgungsteil . . . . .	80
7.1 Wechselstromnetzteil mit Doppelweggleichrichtung . . . . .	80
7.2 Allstromnetzteil mit Einweggleichrichtung	81
 <b>V. Schaltbilder für vollständige Empfängerschaltungen . . . . .</b>	 <b>82</b>
1. Geradeusempfänger . . . . .	82
1.1 Detektorempfänger mit Kristalldiode . . . . .	82
1.2 Einkreis-3-Röhren-Empfänger . . . . .	83
2. Überlagerungsempfänger . . . . .	86
2.1 8-Kreis/4-Röhren-Mittelsuper für Amateurzwecke . . . . .	87



## I. EINLEITUNG

In der Radiotechnik wurden ursprünglich die Schaltzeichen für die Bauelemente eines Funkgerätes teilweise bildlich dargestellt. Bald zeigte sich jedoch die Unzweckmäßigkeit dieses Verfahrens. Im Laufe der Zeit wurde zu einer Vereinfachung und Vereinheitlichung der bisher wenig übersichtlichen Darstellung übergegangen, zumal die Schaltbilder, durch den Fortschritt der Technik bedingt, immer umfangreicher und komplizierter geworden waren. Heute ist ein System geschaffen, das allen Bedürfnissen der fortschrittlichen Funktechnik gerecht wird. Das moderne Schaltbild ist durch normgerechte Symbole gekennzeichnet. Von diesen wird auch in unserer Anleitung Gebrauch gemacht. Die verwendeten Schaltzeichen entsprechen dem letzten Stand der Normung bei Fertigstellung des Manuskripts.

Was ist ein Schaltzeichen, ein Schaltbild, eine Schaltung? In der Tat, diese Fragen müssen erst einmal beantwortet werden! Ein **Schaltzeichen** ist eine einfache sinnbildliche (symbolische) zeichnerische Darstellung der verschiedenen Bauelemente und Zubehörteile eines Funkgerätes, von Leitungen, Antennen u. a. m. Ein jedes Schaltzeichen definiert nur ein Bauelement. Die sinngemäße Zusammenstellung der durch gerade Linien miteinander verbundenen Schaltzeichen ergibt das **Schaltbild**. Mit anderen Worten: Das Schaltbild oder Schaltschema ist eine zur Einheit gefügte zeichnerische Darstellung der durch Symbole gekennzeichneten Bauelemente. Diese Einheit stellt in der Praxis eine Schaltung dar, die Zusammenfassung einzelner Bauteile und Baugruppen durch Verdrahtung zu einem Empfänger, Sender, Verstärker usw. Der Begriff „Schaltung“ ist gewissermaßen dappelsinnig, da häufig auch die Schaltzeichnung, das Schaltschema als Schaltung bezeichnet wird. Wenn wir von „Schaltung“ sprechen, dann ist damit der Aufbau des Gerätes gemeint. Wie schon angedeutet, ist die Übersichtlichkeit eines Schaltbildes von großem Wert. Sie erleichtert die

Beurteilung einer Schaltung und die konstruktive Ausführung des geplanten Gerätes.

In der Reihenfolge der Stufen, z. B. Hochfrequenzverstärker – Mischstufe – Zwischenfrequenzverstärker – Demodulator – Niederfrequenzverstärker – Netzgleichrichter, entspricht das Schaltbild dem Schaltungsaufbau. Über die konstruktive Anordnung der einzelnen Bauteile gibt das Schaltschema keinen Aufschluß. Die Schaltung der Bauteile kann nicht der zeichnerischen Darstellung gemäß angeordnet werden. Beim Bau eines Empfängers ist zu beachten, daß Teile, die von „außen“ bedient werden müssen, also Wellenschalter, Drucktasten, Lautstärke- und Klangregler, u. U. auch Abstimm- und Rückkopplungskondensator, an der Vorderfront des Chassis montiert werden. Dabei wird meist eine symmetrische Anordnung angestrebt. Da die Verbindungsleitungen kurz zu halten sind, müssen die organisch zugehörigen Bauelemente in unmittelbarer Nähe der genannten Einstell- und Regelorgane untergebracht werden. Diese Bedingungen sind auch hinsichtlich der Ein- und Ausgänge an der Chassiserückseite, wie Antennen- und Erdanschluß, Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät und Außenlautsprecher zu berücksichtigen.

Ob eine Leitung „kritisch“ ist und daher möglichst kurz sein muß oder nicht willkürlich verlegt werden darf, dafür finden wir im Schaltbild ebenfalls keine Anhaltspunkte. Unter einer „kritischen“ Leitung verstehen wir eine solche, die unerwünschte Kopplungen oder sonstige Störungen herbeiführen kann. Ebenfalls kann sie selbst ungünstig beeinflußt werden. Ein stets zu beachtender Grundsatz ist, daß alle Hochfrequenz und Trafrequenz führenden Leitungen auf kürzestem Wege zu verlegen sind, bzw. die Bauteile so angeordnet werden, daß sich zwangsläufig kürzeste Leitungsverbindungen ergeben. Diese Maßnahme bezieht sich also auf alle Gitter- und Anodenleitungen, Leitungen von Spulen zu den Abstimmmitteln (Drehkondensatoren, Abstimmvariometern) und Wellenschaltern, Leitungen zum Lautstärke- und Klangregler, die Zuleitung zum Antennenanschluß und Leitungszweige mit Überbrückungskondensatoren. Weiter müssen wir unbedingt vermeiden, daß diese kritischen Leitungen in geringen Ab-



ständen parallel verlaufen oder an einzelnen Stellen zu nahe beieinander liegen. Gegebenenfalls sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden.

Den Erdungspunkten ist ebenfalls Aufmerksamkeit zu schenken. Im Schaltbild sind sie nicht definiert. Wir beachten, daß bei der Verdrahtung von Geräten mit mehr als einem Hochfrequenzkreis die Erdung für jede Stufe an einem gemeinsamen Punkt des Metallchassis oder der Erdschiene erfolgt. In Kurz- und Ultrakurzwellenschaltungen ist diese Maßnahme unbedingt erforderlich. Zu einem gemeinsamen Erdpunkt werden also jeweils das kalte Ende (Erdende) der Spulen, der Rotor des Abstimmkondensators, der Gitterwiderstand, der Katodenwiderstand und die Schirmung der Überbrückungskondensatoren geführt. Diese „Masseverbindungen“ sollen mit nicht zu schwachem Draht ausgeführt werden.

Aus allen diesen Gesichtspunkten heraus ergeben sich für den Anfänger naturgemäß Schwierigkeiten. Er wird sich nach und nach die Kenntnisse der Schaltungstechnik aneignen müssen, die ihn befähigen, ein einwandfreies Gerät aufzubauen und zu schalten. Eine Schaltung muß mit Überlegung entworfen und den schaltungstechnischen Grundsätzen entsprechend aufgebaut werden.

Nun noch einige Hinweise, die von jedem Anfänger beachtet werden sollten:

Beginne mit dem Entwurf und dem Bau eines einfachen Empfängers, eines Detektargerätes, eines Geradeausempfängers.

Hast du Erfahrung gesammelt, dann versuche dein Können an einem Kleinsuper.

Arbeitet dieses Gerät einwandfrei, steht dir der Weg zum Mittelsuper offen.

Der Bau des Großsupers verlangt viel Können, denn mit jeder weiteren Funktion und mit größerem Kammerfort wachsen die Schwierigkeiten.

Strebe eine amateurmäßige Qualifikation an. Auf die Dauer kann eine reine Basteltätigkeit nicht befriedigen.

## II. Die in der Empfangstechnik gebräuchlichen Schaltzeichen; Wirkungsweise, Aufbau und Anwendung der dargestellten Bauelemente

### 1. Leitung

#### 1.1 Leitung, allgemein

Leitung, allgemein

Im Schaltbild werden – je nach dem Charakter der Darstellung – sämtliche Leitungen als einfache gerade Linien gezeichnet, oder es werden Symbole verwendet, die einer speziellen Art der Leitung entsprechen.


Der Begriff Leitung umfaßt im wesentlichen die elektrische Verbindung einzelner Bauteile oder Baugruppen, Masseverbindungen und Zuleitungen innerhalb des Gerätes.

In der herkömmlichen Schaltungstechnik ist das Leitermaterial Kupferdraht. Der Querschnitt der Leitung ist den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. Der Leitungswiderstand soll so gering wie möglich gehalten werden. – Für längere flexible (biegsame) Leitungen ist Litzendraht gebräuchlich.

Um bei gegenseitiger Berührung auftretende Kurzschlüsse oder sonstige Beeinflussungen zu vermeiden, werden isolierte Drähte verwendet. Das Isoliermaterial ist ein thermoplastischer Kunststoff oder mit Lack getränktes Textilgewebe (Rüschschlauch).

Ein neuartiges Verfahren der Leitungsführung ist die „gedruckte Schaltung“. Als Leitungsträger dienen Kunststoffplatten (Schichtpreßstoffe, z. B. Hartpapier), die mit einer Kupferfolie überzogen sind. Bei einer der mannigfachen Ausführungen wird auf dieser das Verdrahtungsmuster mit säurefester Tinte oder Tusche aufgedruckt. Danach werden die nicht bedruckten Partien der Folie in einem Säurebad aufgelöst, so daß eine gedruckte „Verdrahtung“ übrigbleibt.

a) 

b) 


#### 1.11 Geschirmte Leitung

Geschirmte Leitung

Das Schaltzeichen a) wird vorzugsweise für kurz gezeichnete

einadrige Leitungen, das Symbol b) für lang gezeichnete, ein- und mehradrige Leitungen verwendet.

Die geschirmte (abgeschirmte) Leitung besteht aus isoliertem Draht, der in einem metallischen Geflecht, vorwiegend Kupfer oder Kupferbranze, eingebettet ist. Diese Leitung wird dann verwendet, wenn sich längere, hochfrequenz- oder tanfrequenzführende Verbindungen nicht vermeiden lassen. In der Praxis beschränkt sich die Anwendung der geschirmten Leitung auf Verbindungen zum Tanabnehmeranschluß, Lautstärke- und Klangregler sowie auf Gitter- und Anodenleitungen. Der Abschirmmantel muß sorgfältig geerdet werden.

 

### 1.12 Verdrillte Leitung

Verdrillte Leitung


Diese Leitung besteht aus zwei isolierten Drähten. Durch die Verdrillung heben sich die elektrischen Felder, welche andere Leitungen beeinflussen können, gegenseitig auf. Die verdrillte Leitung ist in der Hauptsache für Wechselstrom führende Heizleitungen gebräuchlich.


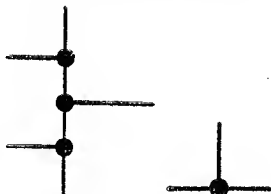
### 1.2 Leitungskreuzung

Leitungskreuzung

Dieses Schaltzeichen ist durch die Art der Darstellung eines Schaltchemas bedingt. Leitungskreuzungen lassen sich in diesem zwar teilweise vermeiden, doch würde das Schaltbild an Übersichtlichkeit verlieren. – Wie das Symbol erkennen läßt, darf in der Schaltung eine metallische Berührung von Leitungen nicht stattfinden.



### 1.3 Leitungsverbindung

Leitungsverbindung

Das Symbol stellt die elektrische Verbindung von zwei oder mehreren Leitern dar. Sie kann durch Lüten, Schweißen oder

Verschrauben erfolgen. Die Verbindung muß einwandfrei sein, um Übergangswiderstände zu vermeiden.

## 2. Masse, Erdung, Antenne

### 2.1 Masse



In einem funktechnischen Gerät wird die Masse durch das Metallchassis oder eine Erdschiene (Leitung mit großem Querschnitt) dargestellt. Die Masse ist im allgemeinen der gemeinsam geerdete Leiter (Nulleiter).

### 2.2 Erdung



Das Symbol kennzeichnet den Anschluß eines Gerätes mittels einer Erdleitung an einen Erdungspunkt. Dieser soll einen geringen Erdungswiderstand aufweisen. Meist haben Wasserleitungsrahernetze und einwandfreie Blitzableiter kleine Widerstände. Der Querschnitt der Verbindungsleitung (Erdleitung) zum Erdpunkt muß möglichst groß sein.

### 2.3 Antenne



Das Schaltzeichen wird für sämtliche Ausführungsformen mit Ausnahme des Dipals und der Ferritstabantenne verwendet. (Für letztere ist eine Darstellung gebräuchlich, die dem Symbol einer Spule mit Massekern entspricht, siehe 3.33).

#### 2.31 Dipal



Das Symbol ist für alle Ausführungsformen gültig. Der Dipal ist eine symmetrische Antenne, die aus einem gestreckten oder gefalteten, in der Mitte unterbrochenen Draht bzw. einem entsprechenden Metallrohr besteht (einfacher oder gestreckter Dipal, Falt- oder Schleifendipal). Die Länge des Dipals ist allgemein Wellenlänge/2 ( $\lambda/2$ ). Mit Ausnahme des Ringdipals besitzen Dipale, besonders mit zusätzlichen Antennenelementen – Reflektar; Reflektar und Direktar(en) –

eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Richtwirkung. Bei dem Anschluß einer Dipolantenne muß deren Fußpunkt-widerstand berücksichtigt werden, um optimale Anpassung an die Energieleitung (Bandkabel, Koaxialkabel) zu erzielen.

### 3. Bauelemente

Ohmscher Widerstand  
allgemein

#### 3.1 Ohmscher Widerstand

Der Ohmsche Widerstand ist ein Bauelement, das einen Spannungsabfall hervorruft, wenn es in einen Stromkreis geschaltet wird.

Die Anwendung des Widerstandes – Symbol  $R$ , Maßeinheit Ohm ( $\Omega$ ) – ist sehr vielseitig. In der Funktechnik werden Schicht-, Masse- und Drahtwiderstände verwendet. Außer festen Widerständen werden einstellbare (veränderbare) und selbsttätig regelnde Ausführungen benutzt.


Schichtwiderstände bestehen aus einem zylindrischen keramischen Körper, auf dessen Oberfläche eine dünne Kohlenstoff- oder kristalline Glanzkohleschicht aufgebracht ist. Durch Einschleifen einer Wendel kann zur Widerstandserhöhung die Oberfläche in ein Band aufgeteilt werden. Gegen äußere Einflüsse besitzen Schichtwiderstände einen farbigen Lacküberzug. Als Anschlüsse dienen mit Drähten oder Fäden versehene Schellen und Kappen.

Die in den Rundfunkempfängern gebräuchlichen Schichtwiderstände sind zwischen 0,1 und etwa 2 Watt belastbar. Der Massewiderstand ist ein aus einem Gemisch von kleinsten Partikeln leitfähigen Materials und einem isolierenden Bindemittel gefarbmter Widerstand. Diese Ausführung wird neuerdings – als kappenloser Widerstand – in Transistorschaltungen und bei gedruckter Verdrahtung verwendet.

Bei Drahtwiderständen ist ein Isolierträger aus keramischem Material mit oxydiertem Widerstandsdraht (Konstantan, Nickel, Chromnickel) bewickelt. Die Widerstandswerte dieser Ausführung sind auf einige Kiloohm begrenzt.

Drahtwiderstände werden dort angewendet, wo es auf große Belastbarkeit ankommt. Glasierte oder zementierte Ausführungen sind für extrem hohe Belastung bestimmt.

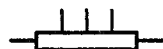Festwiderstände werden in Empfangsschaltungen als Anaden- und Gitterwiderstand, Ableitwiderstand, Siebwiderstand, Dämpfungswiderstand, Belastungswiderstand und Varwiderstand verwendet.




Widerstand mit  
Anzapfungen
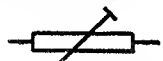
### 3.11 Widerstand mit Anzapfung(en)

Für diese Bauart kommen meist Drahtwiderstände in Betracht.

Die Anwendung dieses „festen Spannungsteilers“ erstreckt sich im wesentlichen auf die Erzeugung der Gittervorspannung für die Endröhre einer Verstärkerschaltung.



Fest einstellbarer  
Widerstand

### 3.12 Fest einstellbarer Widerstand

Die Einstellung dieses Spannungsteiler-Widerstandes erfolgt beim Abgleich oder Trimmen, also nicht betriebsmäßig.

Häufig wird der fest einstellbare Widerstand als „Entbrummer“ verwendet. Er wird parallel zu den Heizfäden direkt geheizter Röhren, die mit Wechselstrom gespeist werden, geschaltet. Dadurch ist dann ein eindeutiges Nullpotential in der Mitte des Spannungsteilers geschaffen, so daß sich Störspannungen aufheben. Im Aufbau entspricht dieser Widerstand dem eines Drehwiderstandes (3.13). Es werden sowohl Schicht- als auch Drahtwiderstände verwendet.




Stetig verstellbarer  
Widerstand

### 3.13 Stetig verstellbarer Widerstand

Das Schaltsymbol a) ist für den stetig regelbaren Widerstand allgemein vorgesehen; das Schaltzeichen b) sollte für die spezielle Darstellung des Drehreglers (Potentiometer) verwendet werden. Gegenwärtig finden wir jedoch vorwiegend a) auch für das Potentiometer vor.

Dieses ist ein stetig (kontinuierlich) regelbarer Spannungsteiler. Die verfügbare Spannung liegt an den beiden äußeren Enden der Widerstandsbahn, mit A = Anfang und E = Ende bezeichnet. Mittels eines Schleifers S wird die Spannung abgegriffen. Somit kann ein beliebiger Widerstandswert innerhalb des Gesamtwiderstandes abgegriffen werden. Vorzugsweise sind hachohmige Schichtwiderstände, mit einer Belastung von maximal 2 Watt, gelegentlich auch Drahtwiderstände gebräuchlich.

Je nach dem Verwendungszweck ist die Regelkennlinie, welche die Abhängigkeit des Widerstandswertes vom Drehwinkel kennzeichnet, verschieden. Bei der linearen (arithmetischen) Regelkurve ist die Widerstandskurve dem Drehwinkel proportional, bei der Kurve mit positivem oder negativem logarithmischem (exponentiellem) Regelbereich ist dieser am Anfang oder am Ende zusammengedrängt. Potentiometer mit linearer Widerstandskurve werden zur Rückkopplungsregelung im Pentodenaudion verwendet. Für Lautstärke- und Klangregelung sind Potentiometer mit logarithmischer Charakteristik üblich.

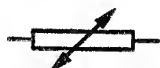

Widerstand mit stetig selbsttätiger Verstellbarkeit

### 3.14 Widerstand mit stetig selbsttätiger Verstellbarkeit

Die hier interessierenden Vertreter der Widerstände, die selbsttätig ihren Widerstandswert verändern, sind die Thermistaren (Heißleiter) und die Varistaren (VDR-Widerstände).

Heißleiter bestehen aus Mischoxyden (Magnesium-Titan-Spinelle) und haben die Größe eines 1- oder 2-Watt-Schichtwiderstandes. Da dieses Bauelement temperaturabhängig ist – der Temperaturbeiwert ist negativ –, nimmt der Widerstand mit zunehmender, etwa durch Stromdurchgang hervorgerufener Erwärmung ab. Das Verhältnis des Kaltwiderstandes zum Warmwiderstand liegt in der Größenordnung 100 : 1. Der Heißleiter ist in nahezu allen Netzteil-schaltungen für Allstromempfänger vorzufinden. Er hat den beim Einschalten des Empfängers auftretenden Stromstoß

abzufangen und verhindert somit das Durchbrennen der Skalenbeleuchtungslampen.

Varistaren (**Variable Resistors**) sind kreisförmige Scheiben aus Siliziumoxyd. Dieser Halbleiterwiderstand ist spannungsabhängig, d. h., sein Widerstand wird von der angelegten Spannung bestimmt. Aus diesem Grunde wird der Varistor auch als VDR-Widerstand (**Voltage Dependent Resistor**) bezeichnet.

Das Anwendungsgebiet ist vielseitig; am häufigsten wird er verwendet, um Spitzenspannungen zu unterdrücken und Spannungen zu stabilisieren.



### 3.2 Kondensator (Kapazität)

Kondensator, allgemein

Der Kondensator (Symbol C, Maßeinheit Farad F) hat die Eigenschaft, beim Anlegen einer Spannung elektrische Ladung zu speichern. Für Gleichstrom ist er praktisch undurchlässig, so daß der Kondensator wie ein unendlich großer Widerstand wirkt. Gegenüber Wechselstrom bildet er einen frequenzabhängigen Blindwiderstand. Dieser kapazitive Widerstand nimmt mit steigender Frequenz ab.

Dem Aufbau entsprechend sind feste und veränderliche (verstellbare) Kondensatoren, hinsichtlich der verschiedenen Dielektrika, Papier-, Metallpapier-, Kunststoff-Folien-, Keramik- und Luftkondensatoren zu unterscheiden. Eine Sonderstellung nehmen die Elektrolytkondensatoren ein.

Das Kennzeichen des Papierkondensators ist das aus einer Papierfolie bestehende Dielektrikum. Der Einbau der präparierten Kondensatorwickel geschieht in Hartpapier-, Porzellan- oder Glasrohren, die beiderseits mit einer Vergußmasse geschlossen sind, oder zylindrischen Kunststoffgehäusen. Kondensatoren mit großen Kapazitätswerten haben mehrere parallelgeschaltete Wickel, welche meist in einem verlöteten kubischen oder flachen Metallgehäuse untergebracht sind. Bei tropenfesten Ausführungen, den Sikatrope-kondensatoren, sind die Wickel in Calitrohren eingegossen. Diese werden mittels aufgelöteter Metallkappen vollkommen dicht abgeschlossen.



Während beim herkömmlichen Papierkondensator als Beläge Aluminiumfolie verwendet wird, bildet beim Metallpapierkondensator (MP-Kondensator) eine auf Papier aufgedampfte Metallschicht den Belag. In dieser Bauweise liegen einige beachtliche Vorzüge: das durch einlagige Wicklung bedingte geringe Volumen und die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren.

In Empfängerschaltungen werden Papierkondensatoren im wesentlichen als Siebkondensatoren in Anoden- und Gitterleitungen, als Kapplungskondensatoren in NF-Stufen sowie als Entkapplungs-, Ableit-, Schirmgitter- und Schutzkondensatoren verwendet.

Bei Kunststoff-Folien- oder Styraflex-kondensatoren besteht das Dielektrikum aus einem thermoplastischen Kunststoff, meist Polystyrol (Styraflexfolie). Diese Art wird vorzugsweise als Nacktwickel verwendet. Wegen der ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften eignet sich dieser Kondensator, im Gegensatz zum Papierkondensator, bestens für die Verwendung in Hochfrequenzkreisen.

Das Kennzeichen des keramischen Kondensators ist das aus keramischen Sandermassen bestehende Dielektrikum, auf welches als Beläge gut leitende Edelmetallschichten, vorwiegend Silber, aufgebracht sind. Da die Zuführungen in Form von Drähten oder Fäden an die Beläge angelötet sind, ist der keramische Kondensator vollkommen kontaktsicher.

Die gebräuchlichen Formen sind die Rohr-, Scheiben-, Pillen- und Perlfarm.

Durch eine hochwertige Lackierung werden die Kondensatoren vor Luftfeuchtigkeit geschützt. Die Farbe des Lacküberzugs ist eine Kennfarbe für das Dielektrikum:

rot	Calit	(Ci)	Type 221 DIN 41370
orange	Tempa S, S <sub>1</sub>	(ST, ST <sub>1</sub> )	Type 320 DIN 41371
dunkelgrün	Tempa X	(XT)	Type 331 DIN 41373
gelb	Candensa N	(NCo)	Type 311 DIN 41374
dunkelblau	Candensa F	(FCa)	Type 310 DIN 41376
braun	Epsilon	(E 7000)	Type 351 DIN 41379

Keramische Kondensatoren können überall dort verwendet

werden, wa Ansprüche an geringe dielektrische Verluste, hohen Isolationswiderstand, große Spannungsfestigkeit und gute Kapazitätskonstanz gestellt werden.

Glimmerkondensatoren (Dielektrikum Kaliglimmer) und feste Luftkondensatoren (Dielektrikum Luft) sind in Empfangsschaltungen nicht mehr gebräuchlich.

Verstellbare (veränderliche) Kondensatoren und Elektrolytkondensatoren werden in den durch ihre Symbole gekennzeichneten Abschnitten besprochen.



Kondensator mit  
Darstellung  
des Außenbelags

### 3.21 Kondensator mit Darstellung des Außenbelags

Der Außenbelag ist mit dem, den inneren Belag statisch abschirmenden äußeren Belag identisch. Bei Rohr- und Rollkondensatoren geschieht die Kennzeichnung des Schirmanschlusses, der in der Schaltung an Masse bzw. an das geringere Potential gelegt wird, durch eine Strichmarkierung.



### 3.22 Durchführungskondensator

Durchführungskondensator

Dieser Kondensator ist dadurch gekennzeichnet, daß sein Außenbelag leitend mit dem Metallchassis, durch dessen Wände der Kondensator hindurchgeführt wird, verbunden ist. Die Befestigung geschieht mittels einer Mutter. – Dem Durchführungskondensator kommt besonders in Kurzwellen- und Ultrakurzwellenschaltungen Bedeutung zu.



### 3.23 Fest einstellbarer Kondensator

Fest einstellbarer  
Kondensator (Trimmer)

Fest einstellbare Kondensatoren sind die Trimmer. Es

sind zwei Ausführungen gebräuchlich, der keramische Scheibentrimmer und der Rahr- oder Schraubtrimmer.

Der erstere besteht aus einem keramischen Sackel (Statar) und einer auf diesem drehbar angeordneten Keramikscheibe (Ratar). Auf der Oberseite beider Teile sind, etwa halbkreisförmig, Silberbeläge aufgebrannt. Durch Drehen des Ratars mit einem isolierten Schraubenzieher ist die durch die Anfangs- und Endkapazität begrenzte Trimmerkapazität einstellbar.

Die andere Art besteht aus einem dünnen Blechzylinder (Statar) und einem in diesem auf einer Gewindespindel drehbaren, massiven zylindrischen Metallstab (Ratar). Zwischen den beiden „Belägen“ befindet sich eine Polystyrolfolie (Styraflex) als Dielektrikum. Bei völlig eingedrehtem Ratar ist die maximale Kapazität eingestellt.

Trimmer dienen nur zum einmaligen, festen Einstellen der Kapazität. Sie werden hauptsächlich zum Abgleich von Schwingkreisen und zur Gleichlaufkorrektur verwendet.



Kondensator mit stetiger  
Verstellbarkeit  
(Drehkondensator)

### 3.24 Kondensator mit stetiger Verstellbarkeit

Stetig (kontinuierlich) veränderbare Kondensatoren sind die Drehkondensatoren. Es werden, je nach dem Dielektrikum, Luft- und Hartpapier-Drehkondensatoren unterschieden.

Grundsätzlich besteht dieses Bauelement aus einem festen und einem beweglichen Plattensystem, Statar und Ratar. Bei der ersten Art sind diese durch einen hochwertigsten Isolierstoff, meist Calit, vaneinander isoliert. Die Kapazitätsveränderung wird durch Drehen des auf einer Achse befestigten Ratorpaketes erzielt. Mittels des Drehkondensators

lassen sich sämtliche Kapazitätswerte innerhalb der Anfangs- und Endkapazität kontinuierlich einstellen.

Der Kapazitätsverlauf wird durch den Plattenschnitt bestimmt. In der Empfangstechnik ist heute vorzugsweise der logarithmische Schnitt gebräuchlich.

Durch Zusammenfügen mehrerer Drehkondensatoren entsteht ein Mehrfach-Drehkondensator (Zwei- oder Dreigang-Drehkondensator). Die äußeren Rotorplatten der auf einer gemeinsamen Achse sitzenden Rotorpakete sind mit radialen Einschnitten, einer „Fiederung“, versehen; sie dient zum Abgleich des Gleichlaufs der Teilkondensatoren.

Drehkondensatoren mit Luftdielektrikum finden in allen Empfängerschaltungen mit kapazitiver Abstimmung Verwendung.

Die Güte des Hartpapierkondensators ist auch bei Anwendung von Kunststoff-Folie als Dielektrikum nicht groß, so daß er im allgemeinen nur als Rückkopplungskondensator in Geradeausempfängern gebräuchlich ist.



Doppelkondensator mit  
stetiger Verstellbarkeit  
(Differentialkondensator)

### 3.241 Doppelkondensator mit stetiger Verstellbarkeit

Diese Bauart besteht aus zwei festen, gegenüberliegend angeordneten Plattensätzen (Statoren) und einem dazwischen angebrachten drehbaren Plattensatz (Rotor). Durch Drehen des Rotors wird die Kapazität zwischen Stator 1 und Rotor größer, zwischen Stator 2 und Rotor kleiner bzw. umgekehrt. – Dieses Bauelement, das als Differential-Drehkondensator bezeichnet wird, wirkt als kapazitiver Spannungsteiler.

Er wird für hochfrequenzseitige Lautstärkeregelung und zur Rückkopplungsregelung in Geradeausempfängern verwendet.



Doppelstator-Kondensator mit  
stetiger Verstellbarkeit  
(Doppelstator-  
Drehkondensator,  
Split-Stator-  
Drehkondensator)

### 3.242 Doppelstator-Kondensator mit stetiger Verstellbarkeit

Dieser Doppelstator-Drehkondensator, auch als Split-Stator-Drehkondensator bezeichnet, besitzt zwei in einer Ebene angeordnete, getrennte Statoren, in welche die auf einer gemeinsamen Achse befestigten, elektrisch miteinander verbundenen Rotoren eingreifen. Diese liegen, im Gegensatz zum einfachen Drehkondensator, nicht an Masse. Die Anordnung hat den Vorzug, daß keine Kontakt-abnahme an beweglichen Achsen stattfindet. Beide Anschlüsse erfolgen an den Statoren.

Diese Kondensatorart wird im UKW- und Kurzwellengebiet verwendet.



Gepolter

### 3.25 Elektrolytkondensator, gepolt

Elektrolytkondensator

Der Aufbau des Elektrolytkondensators unterscheidet sich wesentlich von den unter 3.2 besprochenen Kondensatoren. Bemerkenswert ist, daß der eine Belag durch einen Elektrolyten, einen chemischen Stoff, dargestellt wird. Der andere Belag ist eine Aluminiumfolie und das Dielektrikum eine auf dieser befindliche, auf elektrochemischem Wege erzeugte Oxydschicht. Eine zweite Aluminiumfolie dient lediglich als großflächige Stromzuführung. Der Elektrolyt ist in einer Folie aus saugfähigem Papier gespeichert. Wie bei einem Papierkondensator sind Metall- und Papierfolien zu einem Wickel zusammengefaßt. Dieser ist in einem zylindrischen Aluminium- oder Kunststoffbecher oder einem

beiderseits mit Vergußmasse geschlossenen Pertinaxrohr untergebracht.

Zum besseren Verständnis des Aufbaus eines gepalten Elektrolytkondensators ist ein Aufbauschema abgebildet.

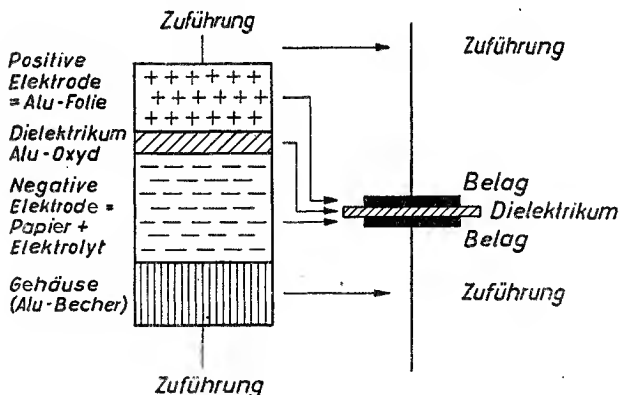


Bild 1 Aufbauschema eines gepalten Elektrolytkondensators

Der Elektrolytkondensator darf nicht mit reinem Wechselstrom betrieben werden. Bei gepalten Kondensatoren ist die auf dem Gehäuse angegebene Polarität unbedingt zu beachten. Falscher Anschluß führt zur Zerstörung. Bei kleinem Volumen besitzt dieses Bauelement eine große Kapazität. Es sind sowohl Hochvolt- als auch Niedervolttypen gebräuchlich (Betriebsspannungen zwischen 350 und 500 Volt bzw. 6 und 100 Volt). Die außer dem Kapazitätswert auf dem Kondensatargehäuse aufgedruckten Spannungswerte bezeichnen die Nennspannung (Betriebsspannung) und die Spitzenspannung. Diese darf maximal 1 Minute am Kondensator liegen.

Gepaltete Elektrolytkondensatoren werden als Lade- und Siebkondensatoren in Netzgleichrichterschaltungen, als Siebkondensator für die Gittervorspannung in Niederfrequenzverstärkern und in Diskriminator- oder Ratiadetektorschaltungen in UKW- und Fernsehempfängern verwendet.



Ungepolter

### 3.26 Elektrolytkondensator, ungepolt

Elektrolytkondensator

Dieses als bipolarer Elektrolytkondensator bezeichnete Bauelement besitzt nach beiden Richtungen Sperrwirkung, so daß es, im Gegensatz zum unipolaren Elektrolytkondensator, stets polrichtig angeschlossen ist.

Die Anwendung bezieht sich auf einige nicht auf dem Rundfunksektor liegende Spezialfälle.



Spule, Drossel

(Induktivität) allgemein

### 3.3 Spule, Drossel (allgemein)

Nach DIN 40712 (Sept. 1958) wird als Darstellung für die Induktivität – Symbol  $L$ , Maßeinheit Henry  $H$  – das Schaltzeichen b) gefordert, zur wahlweisen Darstellung a) empfohlen. In der Praxis hat sich jedoch a) für Hochfrequenz- und b) für Niederfrequenz-Bauteile (Spulen und Drosseln mit hohen Strömen bei kleinen Frequenzen) eingeführt. – Dies gilt entsprechend für alle Varianten (3.31 ff.) des Symbols.

Die Wirkungsweise der Spule beruht auf Induktionserscheinungen, einer Wechselwirkung zwischen Elektrizität und Magnetismus.

Einem Gleichstrom gegenüber verhält sich die Spule wie ein Ohmscher Widerstand. – Wird ein Wechselstrom durch eine Spule geschickt, dann erfolgt, im Rhythmus der Frequenz des Stromes, ein wechselnder Auf- und Abbau des Magnetfeldes. Dadurch werden Induktionsspannung, Selbstinduktion und Stromdurchgang entsprechend beeinflußt.

Jede Spule hat einen induktiven Widerstand (Wechselstromwiderstand). Er ist von der Induktivität der Spule und der Frequenz des Stromes abhängig. Mit großer Induktivität und hoher Frequenz nimmt der Widerstand zu. Die Tatsache, daß der Gleichstromwiderstand der Spule nur

gering ist – er entspricht ihrem Ohmschen Widerstand – und der Wechselstromwiderstand hohe Werte annimmt, wird diese in Funkschaltungen dazu benutzt, Gleich- und Wechselstrom voneinander zu trennen. Eine weitere Eigenschaft der Spule ist, daß sie, ähnlich wie der Kondensator, als Energiespeicher wirkt, und zwar für magnetische Energie. Diese Eigenschaft wird im Schwingkreis ausgenutzt.

Spulen und Drosseln sind aus blanken oder isolierten Drähten gewickelt, entweder freitragend (Luftspulen) oder auf einem Wickelkörper aus Isoliermaterial. Für die Wicklung – ein- oder mehrlagig, Zylinder-, Kreuz- oder Kommerwicklung – ist, je nach dem Verwendungszweck, Kupfer- oder Aludraht oder Litze gebräuchlich.

Zur Vergrößerung der Induktivität werden Spulen mit einem Masse-, Ferrit- oder Hochfrequenzeisenkern versehen. Drosseln in Niederfrequenzschaltungen, die, im Gegensatz zu Hochfrequenzspulen und -drosseln, große Windungszahlen aufweisen, besitzen einen geschlossenen Eisenkern aus geschichtetem Transformatorenblech.


Bei Empfangsgeräten finden Hochfrequenzspulen Anwendung in Hochfrequenz- und Zwischenfrequenzkreisen, Sog- und Sperrkreisen, als Hochfrequenzdrosseln zur Sperrung von Hochfrequenz (Anoden- und Heizdrossel), in Verbindung mit Kondensatoren als Siebglieder (UKW-Filter) u. o. m. – Niederfrequenzdrosseln werden besonders in Netzgleichrichterschaltungen verwendet.


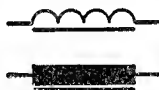
### 3.31 Spule mit Anzapfung(en)

Spule mit Anzapfungen

In den meisten Empfangsschaltungen sind – häufig mehrere – derartige Spulen anzutreffen.



### 3.32 Spule mit Metallkern

Spule mit Metallkern

Bei Hochfrequenzspulen besteht der Spulenkern aus Aluminium oder Hochfrequenzeisen. Außer Schraubkernen sind



gelegentlich, in Spezialschaltungen, Topf-, Hoppel- und H-Kerne gebräuchlich.

Niederfrequenzdrosseln besitzen einen lamellierten (geschlossenen) Eisenkern.



### 3.33 Spule mit Massekern

Spule mit Massekern

Auch in den neuesten Scholtbildern wird häufig an Stelle der Punkte noch die inzwischen überholte Darstellung einer unterbrochenen Linie (---) benutzt.

Massekerne werden aus feinkörnigem Eisenpulver oder einem Legierungspulver unter Zusatz von Bindemitteln und Isolierstoffen hergestellt. — Zur Kategorie der Massekerne gehören nicht die bevorzugt verwendeten Ferritkerne (Magnetkerne, Hersteller Kerom. Werke Hermsdorf). Ferrite sind auf keramischem Wege hergestellte, magnetisierbare Werkstoffe. Sie bestehen aus Eisenoxyd und einigen Oxyden anderer Metalle, wie Kobalt, Magnesium, Mangan, Nickel und Zink. Mit Ferritkernen versehene Spulen werden wie solche mit Massekern dargestellt.

In fast allen Schaltungen finden Ferrit- und Hochfrequenz-Massekernspulen vielseitige Verwendung. — Bisweilen sind auch Niederfrequenzdrosseln mit einem Massekern versehen.



### 3.34 Spule mit Schirmung

Spule mit Schirmung

Für die Abschirmung von Hochfrequenzspulen werden Metallzylinder oder -töpfe verwendet; als Abschirmmaterial dient meist Aluminium.

Die zu erdende Schirmung muß sich in ausreichendem Abstand von der Spule befinden, um die Spulengüte nicht zu verschlechtern. — Niederfrequenzdrosseln werden vorwiegend durch einen Eisenmantel abgeschirmt. Mit der Schirmung wird die störende Beeinflussung elektrischer bzw. magnetischer Felder unwirksam gemacht.



### 3.35 Fest einstellbare Spule

Fest einstellbare Spule


Die unter 3.32 und 3.33 beschriebenen Metall-, Ferrit- und Massekernspulen sind mit Ausnahme von 3.36 fest einstellbar. Das Einstellen erfolgt durch Hinein- oder Herausdrehen eines Gewindekernes (Schraubkern) in der Spule. Dieser ist entweder mit einem Schlitz oder einem Sechskant-Kopf versehen, so daß Schraubenzieher aus Isoliermaterial oder ein entsprechendes Abgleichbesteck verwendbar sind. Die Einstellung erfolgt nicht betriebsmäßig, sondern sie wird einmalig beim Abgleich oder Trimmern vorgenommen (bei einem erforderlichen Neuabgleich des Gerätes kommt auch eine nachmalige Einstellung in Betracht).


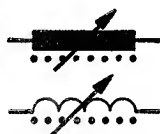
### 3.36 Stetig einstellbare Spule

Stetig einstellbare Spule  
(Variometer)

Die stetige (kontinuierliche) Regelung einer Induktivität ist auf verschiedene Weise zu erreichen: Einschieben einer Spule in eine mit ihr in Reihe geschaltete feststehende zweite (größere) Spule, drehbare Anordnung einer kleineren in einer größeren feststehenden Spule und Einschieben eines Metall-, Ferrit- oder Massekernes in eine feststehende Zylinderspule.



Stetig einstellbare Spule  
mit Massekern

Die veränderliche Spule wird als „Variometer“ bezeichnet. Es dient zur induktiven (L-, Permeabilitäts-)Abstimmung, die vorzugsweise in Ultrakurzwellenempfängern gebräuchlich ist. Hierbei wird das Masse-, Ferrit- oder Metallkern-Variometer verwendet.



Transformator,  
Übertrager allgemein

### 3.4 Transformator, Übertrager

Unter einem Transformator oder Umspanner wird allgemein ein elektrisches Bauelement zur Leistungsübertragung bei einer festen Frequenz verstanden. Als Übertrager werden Bauteile bezeichnet, die zur Widerstandsanpassung über ein mehr oder weniger breites Frequenzband dienen. Die Wirkungsweise des Transformators ist folgende: Wird an eine der beiden Wicklungen (Primärwicklung) eine Wechselspannung angelegt, so wird auf die andere Wicklung (Sekundärwicklung) eine Spannung induziert, deren Frequenz mit der Frequenz der zugeführten Spannung übereinstimmt. Je nach dem Übersetzungsverhältnis der Windungszahlen, primär und sekundär, steht eine höhere, gleiche oder niedrigere Spannung an der Sekundärseite zur Verfügung.

Für Hochfrequenzzwecke werden Übertrager durch die induktive Kopplung zweier Hochfrequenzspulen – mit oder ohne gemeinsamen Kern – dargestellt. Hierfür wird vorwiegend das Schaltzeichen a) benutzt.

Bei Niederfrequenztransformatoren und -übertragern sind die beiden Wicklungen auf einem geschlossenen Eisenkern aus geschichtetem Transformatorblech aufgebracht. Für höhere Frequenzen – etwa die des oberen Tonbereichs – sind meist Ferrit- oder Massekerne gebräuchlich. Häufig wird für diese Arten das Symbol b), gelegentlich aber, für den Ausgangstransformator, auch a) verwendet.

Im Hochfrequenzgebiet werden Übertrager hauptsächlich in Super-Eingangsschaltungen und in Zwischenfrequenz-


verstärkerstufen benutzt. – Niederfrequenztransformatoren finden als Netztransformatoren im Stromversorgungsteil von Wechselstromempfängern bevorzugte Anwendung. Auch als Vorschalttransformator und zur galvanischen Trennung zweier Stromkreise ist diese Ausführung üblich. In Niederfrequenzverstärker-Schaltungen sind Übertrager als Kopplungs- und Gegentaktransformatoren gebräuchlich. – Eine besondere Art stellt der Ausgangsübertrager dar. Neben der Funktion eines normalen Übertragers (Leistungsübertragung) erfüllt er die Aufgabe der Lautsprecheranpassung an die Endröhre des Empfängers. Außer gelegentlichen anderen Anwendungsmöglichkeiten sei noch auf den Anschluß eines Mikrofons über einen Übertrager hingewiesen.



Transformator,  
Übertrager mit Eisenkern
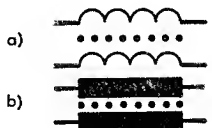
### 3.41 Transformator, Übertrager mit Eisenkern

Das Schaltzeichen b) ist als Netztransformator in allen Stromversorgungsgeräten, die mit Wechselstrom gespeist werden, anzutreffen. In Niederfrequenzverstärkern ist das Symbol für den Kopplungstransformator gebräuchlich. Zur Darstellung des Ausgangsübertragers werden beide Schaltzeichen – a) und b) – benutzt.



Transformator,  
Übertrager mit Massekern

### 3.42 Transformator, Übertrager mit Massekern

An Stelle der Punkte wird häufig noch die durch die neue Vorschrift überholte Darstellung des Kernes durch eine unterbrochene Linie (---) angewendet.

Über Massekerne wurde bereits unter 3.33 gesprochen.


Übertrager, die mit Massekernen versehen sind, werden, wie unter 3.5 ausgeführt, ausschließlich im Hochfrequenzgebiet verwendet. Demzufolge ist in der Praxis allgemein das Schaltzeichen a) gebräuchlich (nach DIN 40712 wird es für eine „wahlweise Darstellung“ empfohlen).


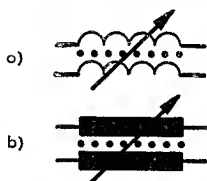
### 3.43 Transformator, Übertrager mit Schirmung

Transformator, Übertrager mit Schirmung

Für die Schirmung eines Transformators oder Übertragers gilt das gleiche wie für die abgeschirmte Spule (3.34).



### 3.44 Transformator, Übertrager, stetig einstellbar

Stetig einstellbarer Transformator oder Übertrager

Im praktischen Schaltschema ist nur das Symbol a) anzutreffen. Es stellt den Hochfrequenzübertrager dar (siehe auch 3.4).



### 3.5 Halbleitergleichrichter

Halbleitergleichrichter

Halbleitergleichrichter sind elektrische Ventile; sie lassen den Strom nur in einer Richtung hindurchfließen (Durchlaßrichtung  $\longrightarrow$  Sperrichtung  $\longleftarrow$ ).


Typische Vertreter dieser Art sind: Selengleichrichter, Kristalldiode und Kristalldetektor.

Selengleichrichter sind Flächengleichrichter, die aus runden oder quadratischen Platten zu einer Säule zusammengesetzt sind. Die aus Eisen- oder Aluminiumblech bestehenden Scheiben sind auf einer Seite mit einer Selenschicht überzogen (Pluspol!). Auf dieser ist eine Zinnlegierung aufgespritzt. Der Kontakt wird durch schalenförmige Messingringe hergestellt.

Der Selengleichrichter findet – an Stelle einer Gleichrichterröhre – als Gleichrichter im Netzteil von Funkgeräten Verwendung. Meist werden Selengleichrichter zur Einweggleichrichtung herangezogen, gelegentlich auch in einer Brückenschaltung (Groetzschaltung) benutzt. – Der Einbau der Säulen geschieht zum Zwecke einer besseren Durchlüftung liegend.

In der modernen Empfangstechnik ist die Germanium- oder Silizium-Diode zur Demodulation hochfrequenter Ströme gebräuchlich. Sie übt die gleiche Funktion wie eine Diodenröhre aus.

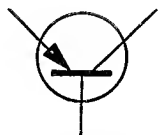Der in den Anfängen des Rundfunks als Hochfrequenzgleichrichter üblich gewesene Kristalldetektor hat seine Bedeutung verloren.



Kristallverstärker  
(Transistor)

### 3.6 Kristallverstärker (Transistor)


Der Transistor ist ein Halbleiter mit Verstärkereigenschaft. In Anbetracht dessen, daß die physikalischen Vorgänge in diesem modernen Bauelement äußerst kompliziert sind, muß im Rahmen unserer Anleitung davon abgesehen werden, auf die Arbeitsweise einzugehen.

Grundsätzlich besitzt der Transistor drei Elektroden. Der Germanium- oder Silizium-Kristall bildet die Basis, die beiden anderen Elektroden sind der Emitter und der Kollektor. Im Schaltzeichen gibt der Pfeil die Durchflußrichtung an.

Gegenüber der Elektronenröhre, die in verschiedenen Schaltungen durch den Transistor ersetzt werden kann, besitzt er Vorzüge und Nachteile. Er ist mechanisch sehr widerstandsfähig, besitzt minimale Abmessungen und geringes Gewicht, große Lebensdauer, benötigt keine Heizspannung und bedarf nur geringer Betriebsspannungen. Nachteilig sind große Temperaturempfindlichkeit, niedrigere obere Grenzfrequenz und stärkeres Rauschen als bei Röhren, hoher Preis.

Heute wird allgemein der Flächentransistor, der Flächenelektronen besitzt, bevorzugt. Seine wesentlichen Bauarten sind der Legierungs- und der Schichttransistor.

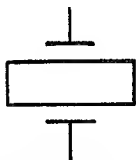Praktische Anwendung findet dieses wichtige Bauelement, dessen Weiterentwicklung im Fluß ist, vorerst in transportablen Empfängern.



### 3.7 Piezoelektrische Zelle (Schwingquarz, Filterquarz)

Piezoelektrische Zelle  
(Schwingquarz,  
Filterquarz)

Bestimmte Kristalle (Quarz, Bergkristall; Seignettesalz) haben die Eigenschaft, an ihrer Oberfläche eine elektrische Ladung aufzubauen, wenn sie gedrückt oder gebogen werden, und – im umgekehrten Fall – beim Anlegen einer Wechselspannung eine dieser Spannung entsprechende Deformierung (Formveränderung) des Kristalls hervorzurufen. Dieser piezoelektrische Effekt wird zur Stabilisierung von Sendersteuerstufen ausgenutzt. Der Schwingquarz wirkt in Oszillatorschaltungen also als frequenzbestimmendes Element.

Filterquarze werden in hochwertigen Telegrafie-Kurzwellensuperhoren zur Frequenzselektion (Erhöhung der Trennschärfe) herangezogen.

In der Elektroakustik spielen Piezokristalle im Kristallmikrofon und Kristalltonabnehmer eine Rolle.

#### 4. Elektronenröhren

Im folgenden wird die Arbeitsweise dieses sehr wichtigen Bauelements einer Betrachtung unterzogen. Wird dem Heizfaden der Röhre eine Spannung zugeführt, so wird dieser erhitzt; er gibt Elektronen ab, die den Faden oder – bei indirekt geheizten Röhren – die Katode wolkenartig umgeben. Wird die Anode (die der Katode gegenüberliegende Elektrode) mit dem positiven und die Katode mit dem negativen Pol einer weiteren Stromquelle verbunden, dann werden die Elektronen von der Anode mit sehr großer Geschwindigkeit angezogen. Es entsteht innerhalb der Röhre ein Stromfluß. Wird zwischen Katode und Anode eine weitere Elektrode, ein Steuergitter, angeordnet, so bestimmt dieses entsprechend der an ihm liegenden Spannung (Gittervorspannung) die Größe des von der Katode zur Anode fließenden Stromes. Wechselnde Spannung am Gitter erzeugt einen Anodenwechselstrom. Außer dem Steuergitter können weitere Gitter (Schirmgitter, Bremsgitter) in einer Röhre vorhanden sein. Ihnen kommen spezielle Aufgaben zu. Die für die Funktion der Röhre wesentlichen Elektroden befinden sich im Glaskolben, in einem Vakuum (d. i. ein annähernd luftleer gepumpter Raum). – Im Gegensatz zu älteren Bauarten, die mit einem Preßstoffsockel versehen sind, werden bei den modernen Miniatur- und Novoröhren die Sockelstifte unmittelbar in den Glasboden, den sogenannten Preßteller, eingeschmolzen.

Es ist zu unterscheiden zwischen direkt und indirekt geheizten Röhren.

Außer gitterlosen Röhren (Dioden) gibt es Eingitter- und Mehrgitterröhren (Trioden; Tetroden, Pentoden, Hexoden, Heptoden, Oktoden und Enneoden). Verbundröhren enthalten mehrere Systeme, z. B. Doppeltriode, Triode-Heptode, Duodiode-Pentode, Diode-Duodiode-Triode). Je nach der Stromart, mit der die Röhren geheizt werden, ist zwischen Wechselstrom-, Allstrom- und Botterieröhren zu unterscheiden, also E-, U- und D-Röhren.

Elektronenröhren dienen zur Verstärkung hoch- und niederfrequenter Spannungen oder Leistungen, zur Hochfrequenzgleichrichtung (Demodulation), Niederfrequenzgleichrichtung,



Schwingungserzeugung und Abstimmunzeige. Entsprechend ihren Aufgaben sind in einer Empfängerschaltung Hochfrequenzverstärker-, Oszillator-, Misch-, Demodulator-, Zwischenfrequenzverstärker-, Niederfrequenzverstärker-, Netzgleichrichter- und Abstimmunzeige-Röhren vorhanden.

Die Röhrenbezeichnung, aus einer Gruppe von zwei bis vier Buchstaben und einer ein- bis dreistelligen Kennziffer bestehend, läßt in Verbindung mit dem Röhren-Typenschlüssel zuverlässige Angaben über Heizspannung oder Heizstrom, die Strömart, den Systemaufbau, den Verwendungszweck und die Beschaffenheit der Röhre zu.

**Röhrenschlüssel** (Der erste Buchstabe der Typenbezeichnung kennzeichnet die Heizdaten.)

	Einzustellender Heizwert Heizspannung $U_f$ oder Heizstrom $I_f$	Heizartenkennzeichnung Parallelheizung (p), Serienheizung (s), direkt (d) und indirekt (i), Wechsel- strom- (W) oder Gleichstromheizung (G), (Batterie oder gleichgerichteter Wechselstrom)
A	$U_f = 4 \text{ V}$	p; d u. i W überholt
B	$I_f = 180 \text{ mA}$	s; i überholt
C	$I_f = 200 \text{ mA}$	s; i G, W überholt
D	$U_f = 1,4 \text{ V};$ $1,25 \text{ V}$ $1,2 \text{ V};$ $0,625 \text{ V}$	p; s; d G
E	$U_f = 6,3 \text{ V}$ ( $I_f = 150 \dots 300 \text{ mA}$ )	p; i W, (G) (s); i W, (G)
G	$U_f = 5 \text{ V}$	p W
I	$U_f = 20 \text{ V}$	p W
K	$U_f = 2 \text{ V}$	p; d G überholt
P	$I_f = 300 \text{ mA}$	s; i G, W
U	$I_f = 100 \text{ mA}$	s; i G, W
V	$I_f = 50 \text{ mA}$	s; i G, W überholt

Der an zweiter Stelle stehende Buchstabe der Typenbezeichnung gibt Aufschluß über den Systemaufbau und

zugleich über die Anwendungsmöglichkeit der Röhre im Empfänger. Erscheint in der Typenbezeichnung an dritter und gegebenenfalls an vierter Stelle ein weiterer Buchstabe, so enthält die Röhre ein oder zwei weitere, dem Kennbuchstaben entsprechende Elektrodensysteme. Es handelt sich dann um eine Doppelröhre mit getrennten Kathoden (ECC 85) oder um eine Verbundröhre mit gemeinsamer Kathode für beide Systeme (ECL 11).

Buchstabe	Röhrentype	Anwendung	Beispiel
A	Diode	HF-Gleichrichtung, Regelspannungserzeugung	DAF 96
B	Duodiode	HF-Gleichrichtung, Regelspannungserzeugung	EBF 80
C	Triade	HF-, NF-Verstärkung, Schwingungserzeugung, Empfangsrichtung mit Verstärkung, Mischverstärkung	ECC 85, ECL 11
D	Endtriade	Endverstärkung (Lautsprecherröhre)	AD 1
E	Tetrode	NF-Verstärkung	UEL 51
F	Pentode	HF-, ZF-, NF-Verstärkung (regelbar), Empfangsrichtung mit Verstärkung	EF 12, EF 85
H	Hexode	HF-Verstärkung, regelbar, Mischverstärkung, regelbar	ECH 81
K	Heptade, Oktode	Mischverstärkung, regelbar, mit Schwingungserzeugung	DK 96

Buchstabe	Röhrentype	Anwendung	Beispiel
L	Endpentode sowie Endtetrode mit Pentodencharakter	Endverstärkung (Lautsprecherröhre)	EL 12, DL 94 ECL 11
M	Magisches Auge	Abstimmmonzeige	EM 11, EM 80
P*)	Röhre mit Sekundäremissionskote	Verstärkung mit Ausnutzung des Sekundäremissionseffektes	EF P 60
Q	Nonode, Enneode	Spezialröhre für FM-Demodulation und NF-Verstärkung	EQ 80
Y	Diode	Einweggleichrichter zur Gleichrichtung der Netzwechselspannung, Hochspannungsgleichrichter	UY 11, EYY 13
Z	Duodiode	Zweiweggleichrichter zur Gleichrichtung der Netzwechselspannung	EZ 12


Die Kennzahl hinter den Großbuchstaben kennzeichnet den Systemaufbau oder die Sockelung oder eine spezielle Type.

- |           |   |
|-----------|---|
| 1 ... 9   | Quetschfußröhren mit Stift-, Außenkontakt- oder Octalsockel   |
| 11 ... 15 | Quetschfußröhren oder Preßstellerröhren mit Stohlröhrensockel |
| 20 ... 49 | Röhren mit Octal-, Loctal- oder Rimlocksockel                 |
| 50 ... 60 | Spezialröhren mit verschiedener Aufbau-technik und Sockelung  |

\*) Nur als dritter Buchstabe.

61 ... 79	Subminioturröhren mit verschiedenen Sockelorten oder Lötdrähten
80 ... 89	9-Stift-Miniotur-(Noval-)Röhren (Preßstellerröhren)
90 ... 99	7-Stift-Minioturröhren (Preßstellerröhren)
100 ... 999	Spezialröhren mit verschiedener Aufbau-technik und verschiedenen Sockelarten

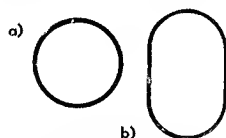Vor der Darstellung vollständiger Röhren werden im folgenden die Schaltzeichen für die einzelnen Bestandteile gegeben.



a) Röhrenkolben allgemein,  
speziell für Diode, Triode  
b) Röhrenkolben für  
Mehrgitterröhren

#### 4.1 Röhrenkolben

Der Kreis ist für Röhrenkolben von Dioden, Duodioden, Ein- und Zweiweggleichrichterröhren sowie Trioden, das Oval für Mehrgitterröhren gebräuchlich.

Müssen die Systeme einer Verbundröhre (Mehrfachröhre) in einem Schaltbild getrennt dargestellt werden, wird der Röhrenkolben geteilt, d. h. als halber Kolben – ohne Begrenzungslinie noch der offenen Seite – gezeichnet. Jedes System erhält dabei einen Kotodenpunkt. Ist eine gemeinsame Kotode vorhanden, so wird die Zuleitung zum zweiten Kotodenpunkt (zweite Röhrenhälfte) gestrichelt gezeichnet. Diese Vorschrift wird meist nicht eingehalten; es finden sich dann etwas abweichende Darstellungen.

#### 4.2 Röhrenelektroden

Die Röhrenelektroden sind stromleitende Bauteile, die eine oder mehrere Funktionen ausüben: Elektronenemission (Emission) – durch die Kotode –, Elektronenaufnahme – durch die Anode – und Elektronensteuerung – durch das Steuergitter, Schirmgitter oder Bremsgitter.

#### 4.21 Katode, allgemein


Katode, allgemein



Die Darstellung wird gewählt, wenn nicht die Art der Heizung der Katode unterschieden wird.

#### 4.211 Heizfaden, direkt geheizte Katode

Heizfaden, direkt geheizte Katode

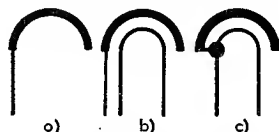

#### 4.212 Indirekt geheizte Katode

Indirekt geheizte Katode

Das Schaltzeichen a) entspricht der Darstellung für die indirekt geheizte Katode „allgemein“. Soll auch der Heizfaden dargestellt werden, dann ist das Symbol b) gebräuchlich. Ein Sonderfall ist die halb-indirekt geheizte Katode. Es besteht eine leitende Verbindung mit dem Heizfaden. Hier ist das Symbol c) anzuwenden.

#### 4.22 Anode



Anode

#### 4.221 Leuchtanode

Leuchtanode



Diese Anode stellt den Leuchtschirm einer Abstimmanzeige-

röhre (Magisches Auge, Magischer Fächer, Magischer Strich, Magische Waage) dar.

#### 4.23 Steuergitter



Steuergitter

#### 4.24 Schirmgitter



Schirmgitter

#### 4.25 Bremsgitter



Bremsgitter

#### 4.26 Steuersteg



Steuersteg

Bei der Abstimmanzeigeröhre wird über den Steuersteg dem Steuergitter die Steuerspannung zugeführt.

### 4.3 Vollständige Röhren

Als Schaltzeichen für Röhren sind mehrere Darstellungen zulässig. Für unsere Zwecke wählen wir die Zeichnung des Röhrenkolbens mit Innenschaltung, wie sie für allgemeine Schaltbilder (Stramlaufpläne) üblich ist.

Es wird eine Auswahl von Symbolen gebräuchlicher Röhrentypen abgebildet. Mit der Kenntnis der Schaltzeichen für die Elektraden ist es leicht, jede andere Kombination zu „lesen“.



#### 4.31 Diode

Diode


Das Symbol gilt sowohl für die Hochfrequenzgleichrichterröhre als auch die Einwegnetzgleichrichterröhre.



Duodiode mit  
getrennten Katoden
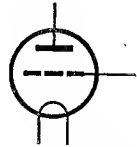
#### 4.32 Duodiode

Das Schaltzeichen ist für Hochfrequenzgleichrichtung und Schwundregelung sowie für Doppelwegnetzgleichrichtung gebräuchlich.



Triode

#### 4.33 Triode

#### 4.34 Doppeltriode

Beide Systeme sind voneinander abgeschirmt.


#### 4.35 Tetrode

#### 4.36 Pentode


Hier ist eine Stahlröhre gezeichnet. Das Kennzeichen ist eine Masseverbindung zum Metallkolben.
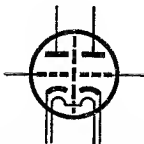
#### 4.37 Heptode


Katode und Gitter 5 sowie Gitter 2 und 4 sind innerhalb des Röhrenkolbens miteinander verbunden.




Doppeltriode mit  
getrennten Katoden

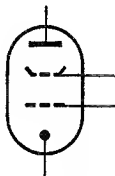


Tetrode

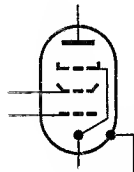

Pentode

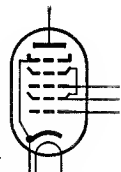


Heptode

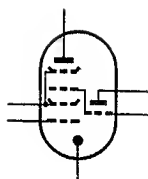

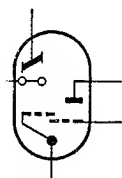4.38 Triade-Hexade

Triode-Hexode


Auf der linken Seite des Schaltzeichens befindet sich das Hexadensystem, auf der rechten das Triadensystem. Gitter 2 und 4 des Hexadensystems sowie das Steuergitter der Triade und Gitter 3 der Hexade sind miteinander verbunden.



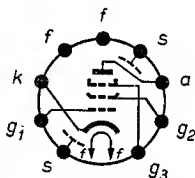4.39 Abstimmanzeigeröhre

Abstimmanzeigeröhre

Die Elektrodenanordnung entspricht dem Magischen Fächer der Navalserie.



Beispiel eines  
Sockelschaltbildes für eine  
Pentode mit indirekter  
Heizung

Den Empfängerschaltbildern der Radiaindustrie sind häufig Sackelschaltbilder angegliedert. Diese werden, mit Ausnahme der Subminiaturröhren, durch einen Kreis



dargestellt, auf dem die Sockelstifte ihrer Lage entsprechend verteilt sind. Die Anschlüsse sind von unten gesehen! Die Sockelstifte sind mit den Elektroden der in den Kreis gezeichneten Röhrenschaltung verbunden.

Die folgende Übersicht enthält die Elektrodenbezeichnungen in Sockelschaltbildern (nach RFT-Empfängerröhren-Taschenbuch):

a	Anode	g 4	4. Gitter
a I	Anode I	g 5	5. Gitter
a II	Anode II	gl	Gitter des Leuchtsystems
d	Diode	i. V.	innere Verbindung
d I	Diode I	k	Katode
d II	Diode II	l	Leuchtschirm
d III	Diode III	m	Abschirmbelag mit z. T. bedingt. Abschirmwirkung
f	Heizfaden	s	Abschirmung im Innern der Röhre
g 1	1. Gitter	st	Steuerstege
g 2	2. Gitter		
g 3	3. Gitter		


## 5. Gasgefüllte Röhren; Glimmlampen, Glimmspannungsteiler

Glimmlampen sind mit Edelgas gefüllte Röhren mit kalter Katode. Nach Anlegen einer den Kenndaten der Glimmlampe entsprechenden Spannung, der Zündspannung, tritt eine Glimmentladung ein.

Das Bauelement wird zur Spannungsstabilisierung oder zum Glätten von Spannungsschwankungen, die etwa durch Belastungsänderungen des Stromnetzes hervorgerufen werden, verwendet.

Stabilisatoren müssen über einen geeignet dimensionierten Vorwiderstand an die Spannungsquelle angeschlossen werden.

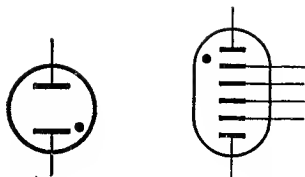Gelegentlich werden spezielle kleine Glimmlampen als „Pilat“ (Anzeige des Betriebszustandes) eines Empfangs- oder Sendegerätes benutzt.




## 5.1 Glimmlampe

## 5.2 Glimmspannungsteiler Glimmlampe, Glimmspannungsteiler

Kennzeichen der Gasfüllung von Röhren ist ein Punkt, der sich, innerhalb des Kolbens, an einer beliebigen Stelle des Symbols befinden kann.

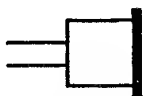
## 6. Elektroakustische und mechanisch-elektrische Übertragungsgeräte

Elektroakustische Wandler sind Schallsender – Lautsprecher, Fernhörer (Kopfhörer) – und Schallempfänger – Mikrofone –; ein mechanisch-elektrischer Wandler ist der Tonabnehmer. Im Schallsender werden niederfrequente Ströme in akustische Schwingungen (Schallschwingungen), im Schallempfänger akustische Schwingungen in niederfrequente Ströme umgesetzt. Der Tonabnehmer wandelt die in die Schallplatte eingeschnittenen Amplituden (gespeicherte Musik und Sprache) in elektrische Schwingungen um.


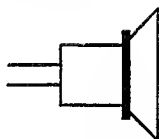
### 6.1 Fernhörer (Kopfhörer), allgemein Fernhörer, allgemein

Es werden meist zwei Hörer benutzt. – Als Wandlerprinzip ist vorzugsweise das elektromagnetische Prinzip (6.211), gelegentlich das elektrodynamische (6.212) gebräuchlich.



### 6.2 Lautsprecher, allgemein Lautsprecher, allgemein

Der Lautsprecher, der Schall im Hörbereich abstrahlt, besteht aus einem elektramechanischen Wandler (Lautsprechersystem) und dem mechanischen Strahlerteil (Membran). – Die Umsetzung kann nach dem elektramagnetischen (6.211), dynamischen (6.212), elektrastatischen (6.213) und piezoelektrischen (6.214) Prinzip erfolgen.

Die Schallabstrahlung übernehmen im allgemeinen großflächige Membranen (Kanusmembranen).

## 6.21 Kennzeichen der Arbeitsweise

Soll aus dem Schaltzeichen die Arbeitsweise des Systems ersichtlich sein, wird das Symbol durch ein sinngemäßes Kennzeichen ergänzt.



### 6.211 Elektromagnetisches System      Elektromagnetisches System

Bei diesem System wird durch den Anodenwechselstrom der Endröhre des Empfängers oder Verstärkers der magnetische Fluß geändert. Als Strahlerteil dient beim Fernhörer eine Metallmembran; beim Lautsprecher wird eine Zunge, an der eine Papiermembran befestigt ist, in mechanische Schwingungen versetzt.

Das elektramagnetische Prinzip wird im Fernhörer bevorzugt angewendet. Lautsprecher mit elektramagnetischen Systemen entsprechen nicht mehr den erhöhten Ansprüchen an Wiedergabequalität.



### Elektrodynamisches System, allgemein

### 6.212 Elektrodynamisches System, allgemein

Beim elektrodynamischen Prinzip wird der Anodenwechselstrom über einen Ausgangsübertrager der Schwingspule des Systems zugeführt. Diese befindet sich freischwingend im Luftspalt eines Tapfmagneten, der ein magnetisches Feld erzeugt. Fließt durch die Schwingspule ein Wechselstrom, dann wird auf diese eine Kraft ausgeübt, welche die Spule und die an ihr befestigte Kanusmembran im Rhythmus der

Sprechwechselspannung in mechanische Schwingungen versetzt.

Das elektromagnetische Feld kann durch elektromagnetische oder permanente Magnete erzeugt werden.



6.2121 Elektrodynamisches System,  
fremderregt

Elektrodynamisches  
System, fremderregt

Das Symbol kennzeichnet die Erzeugung des Magnetfeldes durch eine Feldwicklung. – Als Feldspule (Erregerspule) wird meist die Siebdrassel des Empfänger-Netzgleichrichterteils verwendet.



6.2122 Elektrodynamisches System,  
daueromagnetenerregt

Elektrodynamisches  
System, daueromagnetenerregt

Das Schaltzeichen kennzeichnet die Erzeugung des Magnetfeldes durch einen Permanentmagneten.



6.213 Elektrastatisches System

Elektrastatisches System

Dieses System besteht im Prinzip aus einem unter Gleichspannung stehenden Plattenkondensator. Vor einer beweglichen Folie, welche die Membran darstellt, befindet sich eine feststehende durchlöchernte Gegenelektrode. Einer an diese Kapazität gelegte Gleichspannung wird die niederfrequente Spannung (Audienwechselspannung) überlagert, so daß die Membran in deren Rhythmus schwingt und die Niederfrequenzen akustisch abstrahlt.

Der elektrastatische Lautsprecher eignet sich zur bevorzugten Abstrahlung hoher Frequenzen (3000 ... 20000 Hz). Als Hochtönlautsprecher hat er weite Verbreitung gefunden.




#### 6.214 Piezoelektrisches System

Piezoelektrisches System


Das piezoelektrische System beruht auf dem Effekt, daß bestimmte Kristalle beim Anlegen einer Wechselspannung zu mechanischen Schwingungen angeregt werden. Diese werden auf eine Membran übertragen. Das Prinzip findet in Hochtönlautsprechern Anwendung.

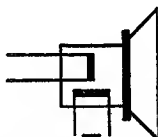Anwendungsbeispiel der für die Kennzeichnung der Arbeitsweise gebräuchlichen Schaltzeichen



Elektrodynamischer  
Lautsprecher mit Fremderregung

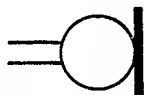Elektrodynamischer Lautsprecher mit Erregung durch eine Feldspule.



#### 6.3 Mikrofon, allgemein

Mikrofon, allgemein

Zur Umwandlung der Schallenergie werden verschiedene Möglichkeiten angewandt. Nach der elektrischen Wirkungsweise sind die unter 6.311, 6.312 und 6.313 aufgeführten Arten zu unterscheiden.

#### 6.31 Kennzeichen der Arbeitsweise Vgl. 6.212, 6.213, 6.214

Die Symbole zur Kennzeichnung der Arbeitsweise – elektrodynamisch, elektrastatisch, piezoelektrisch – entsprechen den unter 6.212, 6.213 und 6.214 dargestellten.

#### 6.311 Elektrodynamisches System

Dieses System ist analog dem dynamischen Lautsprecher aufgebaut. Es findet im Tauchspulmikrofon Anwendung.

### 6.312 Elektrastatisches System

Die aus einer Aluminiumfolie bestehende Membran bildet mit einer feststehenden Platte als Gegenelektrode einen Kondensator, dessen Kapazität sich im Rhythmus der Membranbewegungen ändert. Die Kapazitätsänderungen werden in eine tanfrequente Spannung umgesetzt und in einem Niederfrequenzverstärker (Mikrofonverstärker), der mit dem Mikrofon zu einer Einheit zusammengefaßt ist, verstärkt.

Als hochwertiger Schallempfänger wird das Kondensatormikrofon bevorzugt verwendet.


### 6.313 Piezoelektrisches System

Es wird der Piezoeffekt einiger Kristalle ausgenutzt (siehe auch 3.7). Die durch den Schall hervorgerufenen mechanischen Kristallschwingungen erzeugen auf der Oberfläche der Kristallplatte eine elektrische Ladung, die in Form tanfrequenter Schwingungen an den auf beiden Seiten der Kristallplatte angebrachten Elektroden aus Stannialfolie abgenommen werden.

Infolge sehr guter Eigenschaften ist das Kristallmikrofon weit verbreitet.

Anwendungsbeispiel der für die Kennzeichnung der Arbeitsweise gebräuchlichen Schaltzeichen


Kondensatormikrofon

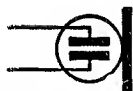

Kondensatormikrofon

### 6.4 Tonabnehmer, allgemein

Tonabnehmer, allgemein

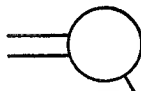

Die Abtastung der Schallplattenaufzeichnung erfolgt mit dem Tonabnehmer. Analog zum Lautsprecher und Mikrofon sind

verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung der dem Abtaststift mitgeteilten mechanischen Schwingungen in elektrische Energie gegeben.

Der elektrischen Wirkungsweise entsprechend sind die unter 6.411, 6.412 und 6.413 aufgeführten Arten zu unterscheiden.

6.41 Kennzeichen der Arbeitsweise Vgl. 6.211, 6.212, 6.214

Die Symbole zur Kennzeichnung der Arbeitsweise – elektromagnetisch, dynamisch, piezoelektrisch – entsprechen den unter 6.211, 6.212 und 6.214 dargestellten.

#### 6.411 Elektromagnetisches System

Ein Abtaststift, der den Rillenauslenkungen der Schallplatte folgt, versetzt auch den mit ihm starr verbundenen Anker in Schwingungen. Dieser bewegt sich im Feld eines Magneten und erzeugt in der Tanabnehmerspule eine Wechselspannung. Diese entspricht sowohl hinsichtlich Frequenz als auch Amplitude den Ankerschwingungen. Die am Tanabnehmer zur Verfügung stehende Wechselspannung ist ein genaues Abbild der in der Schallrinne festgehaltenen Schallschwingungen.

Der elektromagnetische Tanabnehmer ist weit verbreitet.

#### 6.412 Dynamisches System

Beim permanentdynamischen Tanabnehmer wird eine kleine Schwingspule durch den Abtaststift in einem Magnetfeld bewegt. Die in der Spule induzierten Spannungen sind sehr gering und bedürfen einer großen Verstärkung.


Der dynamische Tanabnehmer ist für hochwertige Wiedergabe hervorragend geeignet, wird aber nicht in Serien hergestellt.

#### 6.413 Piezoelektrisches System

Beim Kristalltanabnehmer werden durch die Bewegung des Abtaststiftes zwei Kristallplättchen durchgebogen. Der Piezoeffekt bewirkt das Auftreten einer Wechselspannung, die an den beiden Kristallbelägen abgenommen wird.

Wegen seiner günstigen Eigenschaften wird der Kristalltanabnehmer sehr häufig verwendet.

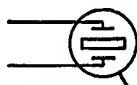Anwendungsbeispiel der für die Kennzeichnung der Arbeitsweise gebräuchlichen Schaltzeichen



Kristalltanabnehmer.

Kristalltanabnehmer

## 7. Galvanische Stromquellen; Elemente, Akkumulatoren, Batterien


Zur Stromversorgung vom Lichtnetz unabhängiger Empfangsgeräte (Batterie-, Auto-, Transistorempfänger) dienen galvanische Elemente, welche die Energie chemischer Reaktionen zur Stromerzeugung ausnutzen, sowie Akkumulatoren, die elektrische Energie auf elektro-chemischem Wege speichern. Gebräuchliche galvanische Elemente sind das Braunstein-(Leclanché)-Trockenelement und das Luftsauerstoffelement; als Akkumulatoren werden außer dem Bleisammler der Nickel-Eisen-(NE-)Sammler und der Nickel-Cadmium-(NC-)Sammler verwendet.



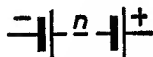**7.1 Galvanische Stromquelle, allgemein**

Galvanische Stromquelle, allgemein

Im Symbol stellt der lange Strich den positiven Pol (+) dar. – Falls erforderlich, wird die Spannung angegeben.



**7.2 Galvanische Stromquelle; Batterie mit mehreren Zellen**

Batterie mit mehreren Zellen


Siehe auch 7.1.


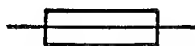
## 8. Sicherungen

Dieses Bauelement ist eine in den Stromkreis geschaltete Schutzvorrichtung, die diesen im Falle eines Kurzschlusses oder einer Überlastung unterbricht.

Die in funktetechnischen Geräten gebräuchlichen Sicherungen sind Stramsicherungen.



Sicherung, allgemein

### 8.1 Sicherung, allgemein



Feinsicherung

#### 8.11 Feinsicherung

Im Empfänger werden Feinsicherungen, die in flinke, mittelträge und träge Sicherungen unterteilt sind, verwendet. Die entsprechende Bezeichnung – mT oder T – muß außer dem Nennstromwert auf der Sicherung aufgedruckt sein. Die Nennstromwerte sind: 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 A.

## 9. Radioskalenlampen



Glühlampe

Als Skalenbeleuchtungslampen werden neben kugelförmigen Lämpchen neuerdings auch Soffittenlampen verwendet. Im Wechselstromempfänger sind 6,3- oder 7,0-V-Lampen üblich. Die allgemein mit U-Röhren bestückten Allstromempfänger benötigen 0,1- bzw. 0,12-A-Lampen.

## 10. Schalter



Schalter

Schalter sind Vorrichtungen zum Öffnen, Schließen oder Umpolen von Stromkreisen.

Ausführungsformen sind Netzschalter, Wellenscholter, Drucktastenschalter.

## 11. Steckerstift, Steckbuchse



Steckerstift

11.1 Der Steckerstift ist der metallische Bestandteil des Steckers, der zum Anschluß ortsveränderlicher elektrischer Geräte dient.



Steckbuchse

11.2 Die Steckbuchse ist eine Kontaktvorrichtung, die zur Aufnahme eines Steckers bestimmt ist.

## 12. Spannungs- und Stromarten

12.1 Gleichstrom



12.2 Wechselstrom allgemein



12.21 Wechselstrom, niederfrequent (tonfrequent)



12.22 Wechselstrom, hochfrequent



12.23 Wechselstrom, höchstfrequent



12.3 Allstrom (Gleich- oder Wechselstrom)



### III. Schaltbilder für Teilschaltungen

Zur Erleichterung der Darstellung über das vollständige Schaltbild werden im folgenden Zusammenstellungen von einzelnen Schaltsymbolen zu Teilschaltbildern besprochen.

Die Zeichnungen stellen zumeist Prinzipschaltbilder (Schaltschemata von Grundschaltungen) dar. Sie sind sowohl in den Schaltzeichnungen von Industriegeräten als auch Selbstbauempfängern immer wieder anzutreffen. Durch Zusatz- und Kunstschaltungen treten manche Schaltungskomplexe bisweilen in den Hintergrund; sie werden mehr oder weniger „verdeckt“ und können dann nur schwer erkannt werden.

#### 1. Der elektrische Schwingkreis

Eine Parallel- oder Serienschaltung eines Kondensators  $C$  mit einer Spule  $L$  bildet einen Schwingkreis. Wird dieser elektrisch angeregt, erzeugt er elektromagnetische Schwingungen. Die elektrische Größe von  $C$  und  $L$  bestimmt die Eigenschwingungsfrequenz des Kreises; sie wird meist kurz als Eigenfrequenz bezeichnet.

Je nachdem, ob die Schwingkreiselemente ( $C$ ,  $L$ ) abstimmfähig sind oder nicht, sprechen wir von veränderlichen oder festen Kreisen. — Die Abstimmung kann kapazitiv durch Veränderung der Kapazität des Kondensators oder induktiv durch Veränderung der Induktivität der Spule erfolgen.

Der Abstimmvorgang ergibt, grafisch dargestellt, eine Resonanzkurve. Deren Form kennzeichnet die Güte des Kreises. Kurven mit hohen Maxima und steilen Flanken ergeben gute Trennschärfe und große Empfindlichkeit des Empfängers.

In der HF-Technik kommt dem Schwingkreis große Bedeutung zu. Vorwiegend wird er zum Auslesen bestimmter Frequenzen aus einem Frequenzgemisch und bei der Erzeugung hochfrequenter Schwingungen benutzt.

Ein im Antennenkreis hochwertiger Super liegender Parallel- oder (seltener) Serienschwingkreis ist der Sperr- bzw.

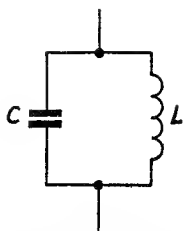


Bild 2 Parallelschwingkreis

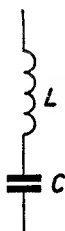


Bild 3 Serienschwingkreis

**Saugkreis.** Diese Kreise werden auf die Zwischenfrequenz fest abgestimmt. Sie haben die Aufgabe, sowohl die vom Empfangsgerät ausgehende Strahlung der ZF als auch die von einem benachbarten Gerät ausgestrahlte ZF zu unterdrücken.

Der Sperrkreis liegt in Reihe mit der Antennenspule, der Saugkreis zu ihr parallel.

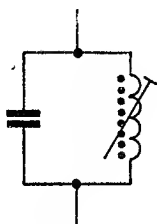


Bild 4 Sperrkreis



Bild 5 Saugkreis

## 2. Ankopplung von Schwingkreisen

Für die Ankopplung von Schwingkreisen an Antennen, Verstärker-, Misch- und Demodulatorstufen gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten: galvanische, induktive und kapazitive Kopplung. Ihre Anwendung ergibt sich aus den jeweiligen Gegebenheiten und Erfordernissen.

### 2.1 Galvanische Kopplung

Diese Kopplung stellt die unmittelbare – oder über einen Ohmschen Widerstand erfolgende – leitende Verbindung zwischen zwei Schaltelementen dar. Eine gleichstromfreie Kopplung ist mit diesem Verfahren nicht möglich, so daß es in der Funktechnik auf einige Sonderfälle beschränkt bleibt, z. B. Antennenankopplung (Bild 6).

### 2.2 Induktive Kopplung

Das Kennzeichen der induktiven Kopplung, die mittels Spulen erfolgt, ist das gemeinsame magnetische Feld dieser Induktivitäten. Im Gegensatz zur galvanischen Kopplung wirkt sich die induktive Kopplung nur für Wechselströme aus. Diese Kopplungsart wird in der Funktechnik sehr häufig verwendet, z. B. zur Antennenkopplung und zur Kopplung von Schwingkreisen (Bild 7 und 9).

Für diesen letzteren Fall sind u. a. im Super Kombinationen zweier oder mehrerer auf die gleiche Frequenz (Zwischenfrequenz) abgestimmter Schwingkreise, als Bandfilter bezeichnet, gebräuchlich. Diese wichtigen Bauelemente

lassen ein nur verhältnismäßig schmales, genau definiertes Frequenzband durch und tragen somit wesentlich zur Trennschärfeerhöhung des Empfängers bei. Der Abgleich der Zwischenfrequenzbandfilter erfolgt durch Verändern der Spuleninduktivität.

## 2.3 Kapazitive Kopplung

Diese ist wie die induktive Kopplung gleichstromfrei. Die Kopplung geschieht mit einem Kondensator über dessen elektrisches Feld (Bild 8).

Außer für die Antennenankopplung ist die kapazitive Kopplung für die Kopplung von Schwingkreisen gebräuchlich. Bei Bandfilterkopplung ist zu beachten, daß die Spulen entkoppelt werden; dies wird durch magnetische Abschirmung bewirkt (Bild 10).

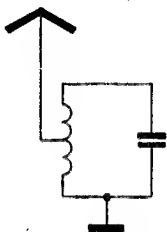


Bild 6 Galvanische Kopplung (Antenne)

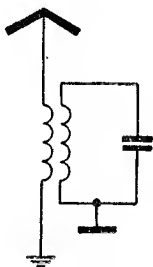


Bild 7 Induktive Kopplung (Antenne)

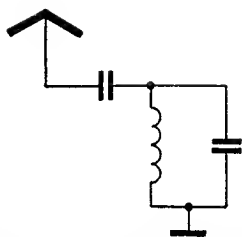


Bild 8 Kapazitive Kopplung (Antenne)

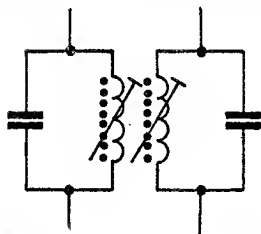


Bild 9 Induktive Kopplung (Bandfilter)

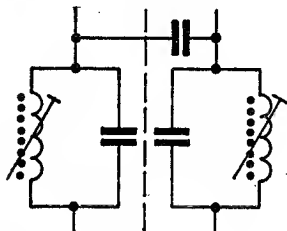


Bild 10 Kapazitive Kopplung (Bandfilter)

### 3. Demodulation

Demodulation, auch als Hochfrequenz- und Empfangsgleichrichtung bezeichnet, bedeutet Rückgewinnung der einer hochfrequenten Trägerwelle aufgedruckten niederfrequenten Schwingungen. Beim Geradeausempfänger wird die modulierte Hochfrequenzspannung unmittelbar dem Empfangsgleichrichter, meist einem Audion, zugeführt; beim Super

erfolgt eine Demodulation der verstärkten Zwischenfrequenzspannung in einem Diaden- bzw. Verhältnisleichrichter.

Die wichtigsten Demodulatorschaltungen sind:

### 3.1 Gittergleichrichter (Audion)

In dieser Schaltung finden wir außer dem Schwingkreis den Gitterkondensator  $C$  und den Gitterableitwiderstand  $R$  var. Die an dem Kreis auftretende, modulierte Hochfrequenzspannung wird über  $C$  dem Röhrengitter, das über  $R$  an Katode liegt, zugeführt. Der Gleichrichtereffekt wird durch Ventilwirkung der Strecke Gitter-Katode hervorgerufen, so daß an  $R$  die Niederfrequenz verfügbar ist. In der Röhre wird sie verstärkt und am Außenwiderstand  $R_a$  abgenommen. Das Audion ist für Rundfunkempfang heute nicht mehr gebräuchlich, dagegen wird es im Amateurfunk nach mit gutem Erfolg verwendet. Jedenfalls ist diese Schaltung für erste Versuche sehr gut geeignet (Bild 11).

### 3.2 Anodengleichrichter (Richtverstärker)

Die Schaltung arbeitet mit großer negativer Gittervorspannung, die durch den mit dem Katodenkondensator  $C_k$  überbrückten Katodenwiderstand  $R_k$  erzeugt wird. In Bild 12 ist die halbautomatische Gittervorspannung dargestellt. Im Gegensatz zum Audion wird im Anodengleichrichter auch bei großen Trägeramplituden eine nahezu verzerrungsfreie Gleichrichtung erzielt.

In der Praxis findet diese Schaltung keine Verwendung mehr (Bild 12).

### 3.3 Diodengleichrichter

Das Kennzeichen dieses Demodulators ist die Diodenröhre. Während bei positiver Anode die Elektronen von der Katode zur Anode fließen können, findet bei negativer Anode kein Elektronenfluß statt. Wir stellen hier eine ausgeprägte Ventilwirkung fest!

Infolge zahlreicher Vorzüge – sie überwiegen den Nachteil einer zur Aussteuerung erforderlichen hohen Spannung –, z. B. optimale Sperrwirkung, geringste Verzerrungen, wird diese Schaltung in allen hochwertigen Geräten verwendet (Bild 13).



### 3.4 Verhältnisgleichrichter (Ratiodetektor)

Das Kennzeichen des Ratiodetektors sind zwei entgegengesetzt gepolte Diadenstrecken.

Die Anordnung ist für die Demodulation frequenzmodulierter Schwingungen bestimmt. Da bei FM die Modulationsfrequenz in den Schwankungen der Trägerfrequenz (nicht der Trägeramplitude) enthalten sind, muß die frequenzmodulierte Schwingung zunächst in eine amplitudenmodulierte Schwingung umgewandelt werden. Diese wird dann demoduliert (Bild 14).

Ein besonderer Vorzug des Ratiodetektors ist die bei FM unbedingt notwendige automatische Begrenzerwirkung.

Die Schaltung ist in allen modernen UKW-Rundfunk- und Fernsehempfängern anzutreffen.

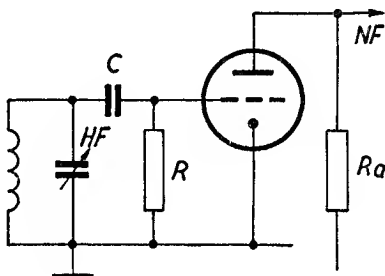


Bild 11 Gittergleichrichtung (Audion)

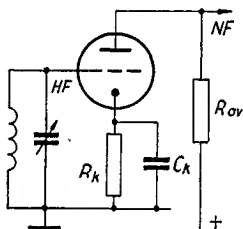


Bild 12 Anodengleichrichtung (Richtverstärker)

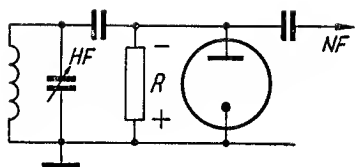


Bild 13 Diodengleichrichtung

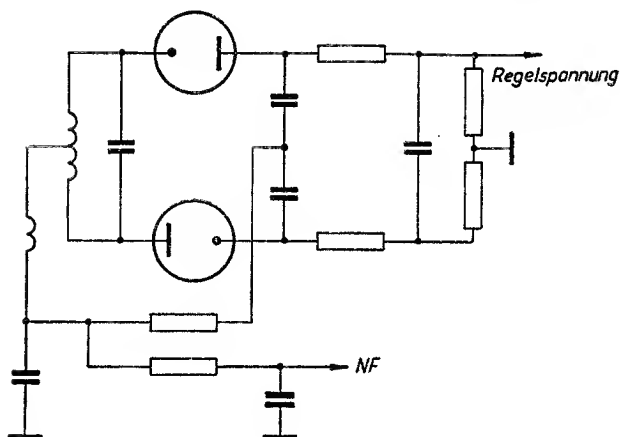


Bild 14 Verhältnissgleichrichtung (Ratiodektektor)

#### 4. Rückkopplung und Rückkopplungsregelung

Die Rückkopplung stellt ein wertvolles Hilfsmittel zur Erhöhung der Trennschärfe und Empfindlichkeit eines Empfängers dar. Das Rückkopplungsprinzip besteht darin, daß ein Teil der verstärkten Energie des Anodenkreises auf den Gitterkreis zurückgeführt wird.

In dem Grundsatzschema Bild 15 sind Gitter- und Anodenkreis einer Röhre veranschaulicht. Wie wir sehen, ist der Gitterkreis ein elektrischer Stromkreis, der durch einen zwischen Steuergitter und Katode geschalteten äußeren Kreis dargestellt wird. Im wesentlichen umfaßt dieser den Zweig

Gitter—Gitterwiderstand—Stromquelle—Katode. Der Anodenkreis, zwischen Anode und Katode geschaltet, wird durch den Zweig Anode—Anodenaußenwiderstand—Stromquelle—Katode bestimmt. Die Außenwiderstände (Gitter- und Anodenwiderstand) können auch komplex sein, d. h. sich aus einer Ohmschen und induktiven, Ohmschen und kapazitiven oder Ohmschen, induktiven und kapazitiven Komponente zusammensetzen.

In praktischen Rückkopplungsschaltungen wird meist die Rückkopplungsspule  $L_R$  an die Gitterkreisspule  $L$  des Hochfrequenzgleichrichters induktiv angekoppelt.

Die Regelung der Rückkopplung bewirkt häufig eine mehr oder weniger große Änderung der Abstimmung. Es wurden aber Schaltungen entwickelt, welche diesen Nachteil nicht aufweisen. Schaltungstechnisch läßt sich die Rückkopplungsregelung nach verschiedenen Verfahren durchführen. Im folgenden sind einige Beispiele aufgezeigt.

#### 4.1 Induktiv geregelte Rückkopplung

Der Rückkopplungsgrad wird durch die Veränderung des Abstandes der beiden Spulen  $L$  und  $L_R$  eingestellt (Bild 16). Diese Kopplungsänderung hat eine beträchtliche Verstimmung des Gitterkreises zur Folge (die Frequenz „läuft weg“). Die induktive Regelung ist die klassische Form der Rückkopplungsregelung; sie wird heute nicht mehr angewendet.

#### 4.2 Kapazitiv geregelte Rückkopplung

Die Kopplung  $L_R/L$  ist fest eingestellt. Die Regelung der Rückkopplung geschieht durch den veränderlichen Kondensator  $C_R$  (Bild 17).

##### 4.21 Regelung durch Differentialdrehkondensator

Zur Rückkopplungsregelung dient ein Differentialdrehkondensator  $C_R$ . Dieser regelt sowohl den Strom in der mit der Gitterspule  $L$  gekoppelten Rückkopplungsspule  $L_R$  als auch die Ableitung von der Anode zur Katode (Bild 18).

#### 4.3 Frequenzunabhängige Rückkopplungsregelung durch Veränderung der Schirmgitterspannung

Voraussetzung für diese Schaltung ist eine Pentode. Die Regelung der Rückkopplung geschieht durch Veränderung der Schirmgitterspannung mittels eines Potentiometers mit linearer Regelkurve. Die Einstellung ist fein regelbar und praktisch rückwirkungsfrei, d. h., es tritt keine Verstimmung des Gitterkreises L ein.

Diese Anordnung ist bei Kurzwellen-Einkreisempfängern sehr beliebt (Bild 19).

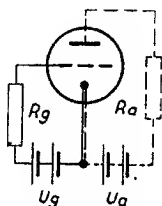


Bild 15 Gitter- und Anodenkreis einer Röhre

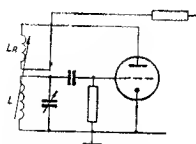


Bild 16 Induktiv geregelte Rückkopplung



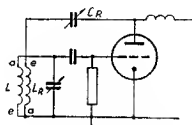


Bild 17 Kapazitiv geregelte Rückkopplung

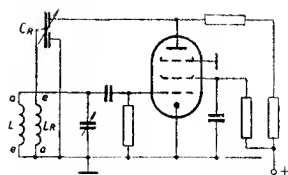

**Bild 18** Rückkopplungsregelung durch Differentialkondensator

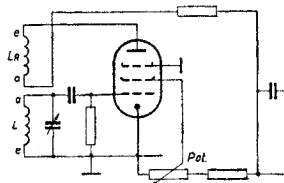

**Bild 19** Rückkopplungsregelung durch Veränderung der Schirmgitterspannung

## 5. Erzeugung der Gittervorspannung

Bei dem ursprünglichen Verfahren der Gittervorspannungserzeugung wurde eine besondere Stromquelle, eine „Gitterbotterie“ benötigt. Ihr Pluspol liegt mit dem Minuspol der Anodenstromquelle am Schaltungsnullpunkt, der Katode. Über den Gitterwiderstand  $R_g$  erhält dann das Gitter der Röhre eine feste negative Vorspannung (siehe Bild 15).

Heute ist die automatische Gittervorspannung, die keiner besonderen Stromquelle bedarf, allgemein üblich. Die Vorspannung wird durch den Katadenwiderstand  $R_k$  erzeugt, an diesem wird ein Spannungsabfall hervorgerufen. Da das Steuergitter über  $R_g$  an Katode liegt, wird diese dem Gitter gegenüber positiv oder, was das gleiche ist, das Gitter gegenüber der Katode negativ, so daß sich eine Vorspannung ergibt. Ihre Größe verschiebt sich in Abhängigkeit vom Anodenstrom automatisch in Richtung höherer oder niedrigerer negativer Werte. Damit nur reine Gleichspannung am Gitter wirksam ist, wird  $R_k$  mit einem Kondensator  $C$  überbrückt (Bild 20).

In Sonderfällen findet auch eine „halbautomatische Gittervorspannung“ Anwendung. Sie wird durch einen im Netzteil liegenden Widerstand erzeugt.

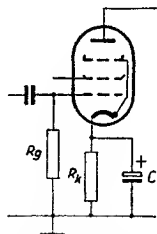


Bild 20 Automatische Gittervorspannung

## 6. Erzeugung der Regelspannung

Die Regelspannung ist eine veränderliche Gleichspannung, die den Verstärkungsgrad der für die automatische Schwundregelung (Fadingkompensation) dienenden Röhren beeinflusst. Häufig wird die Regelspannung unmittelbar vom Demodulator abgeleitet, andernfalls für die Regelspannungserzeugung eine besondere, diesem argonisch eingegliederte Diode benutzt (Bild 21).

Die Voraussetzung für eine wirksame Schwundausgleichschaltung bilden die Regelröhren (z. B. ECH 81, EF 85, EF 89), bei denen durch „gleitende Schirmgitterspannung“ eine Änderung des Verstärkungsgrades der Röhre herbeigeführt wird. Die dem Steuergitter der zu regelnden Röhren zugeführte Regelspannung bewirkt eine Veränderung der Schirmgitterspannung. Das Merkmal der „gleitenden Schirmgitterspannung“ ist der Varwiderstand R (Bild 22).

Im modernen Super hat die Regelspannung noch eine andere Aufgabe zu erfüllen. Ihr obliegt die Steuerung der Abstimmanzeigeröhre (Magisches Auge, Magischer Fächer, Magischer Strich, Magische Wooge). Die Steuerspannung wird dem Steuergitter dieser Röhre zugeführt (Bild 23).

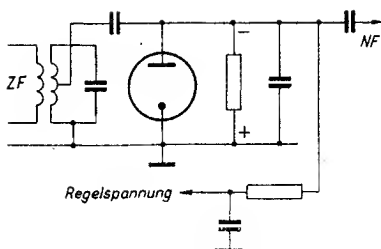


Bild 21 Erzeugung der Regelspannung

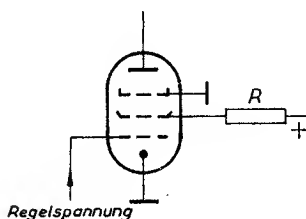


Bild 22 Gleitende Schirmgitterspannung

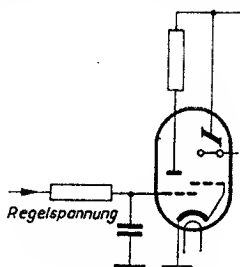


Bild 23 Betriebsschaltung einer Abstimmanzeigeröhre

## 7. Lautstärkeregelung

Zur Lautstärkeregelung werden veränderliche Ohmsche Spannungsteiler, Potentiometer mit logarithmischer Regelkurve, benutzt. Sie werden vor eine NF-Verstärkerröhre

geschaltet. Durch den Abgriff größerer oder kleinerer Wechselspannungen gelangt eine entsprechende Wechselstromleistung an das Röhrengitter (Bild 24).

In hochwertigen Empfangsgeräten wird die gehörrichtige Lautstärkeregelung angewendet. Sie trägt der abnehmenden Empfindlichkeit des menschlichen Ohres bei kleinen Lautstärken im Gebiet der tiefen Frequenzen Rechnung. Schaltungstechnisch wird der Gesamtwiderstand des Reglers bei einem Widerstandswert von etwa 30 Prozent abgegriffen, z. B. liegt bei einem 1-Megohm-Regler der Abgriff bei 300 Kilohm. Dieser wird über ein RC-Glied an Masse gelegt. Beim Herabregeln werden die hohen Frequenzen geschwächt, und die Tiefen erscheinen angehoben (Bild 25).

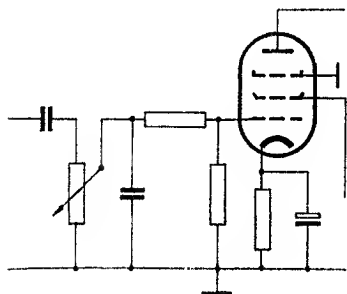


Bild 24 Einfache Lautstärkeregelung

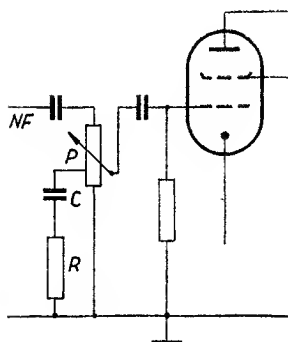


Bild 25 Gehörrichtige Lautstärkeregelung



## 8. Klangregelung

Ursprünglich waren Anordnungen gebräuchlich, die aus einer Reihenschaltung eines Drehreglers und eines Kondensators bestanden. Diese „Tonblenden“ wurden zwischen Masse und Anode der Endröhre geschaltet (Bild 26).

Die moderne NF-Schaltungstechnik stellt an die Klangbeeinflussung wesentlich höhere Ansprüche. Demzufolge sind hochwertige Klangregleinrichtungen entwickelt worden (Bild 27). Modernste Schaltungen lassen mit zwei getrennten Reglern eine Anhebung und Absenkung sowohl der hohen als auch der tiefen Töne erzielen.

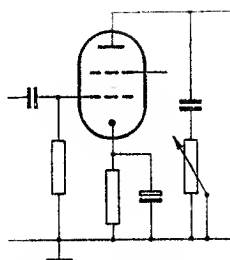


Bild 26 Tonblende

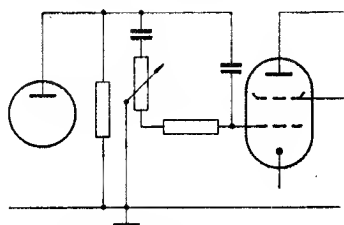


Bild 27 Moderne Klangregelung

## 9. Kopplung von Niederfrequenzstufen

Die Kopplung der Stufen im Niederfrequenzteil kann sowohl induktiv als auch kapazitiv erfolgen.

## 9.1 Transformatorkopplung

Als Koppelglieder dienen NF-Transformatoren mit geringem Übersetzungsverhältnis (etwa 1 : 3) – Bild 28 –.

Transformatorkopplung ist hinter einer Schirmgitterröhre wegen deren hohen Innenwiderstandes nicht anwendbar. – In modernen Schaltungen ist das Verfahren nur noch zur Ankopplung einer Gegentaktendstufe gebräuchlich.

## 9.2 Kondensator-Widerstandskopplung

Wie die Bezeichnung erkennen läßt, liegt keine rein kapazitive Kopplung vor. Das Kennzeichen der RC-Kopplung – dieser Begriff ist für die Kopplungsart allgemein üblich – ist eine Kombination aus dem hochohmigen Widerstand  $R_a$ , der den Anodenwechselstrom der ersten Röhre in eine Wechsellspannung umsetzt, dem Kopplungskondensator  $C$  und dem Gitterableitwiderstand  $R_g$  (Bild 29).

Diese Kopplungsart hat sich in fast allen Verstärkerschaltungen durchgesetzt.

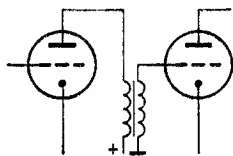


Bild 28 Transformatorkopplung

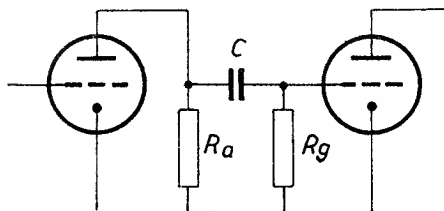


Bild 29 RC-Kopplung

## IV. Schaltbilder für Schaltgruppen

Alle im folgenden zu betrachtenden Schaltschemata von Schaltgruppen enthalten irgendeine oder mehrere der im Abschnitt III dargestellten Schaltzeichnungen für Teilschaltungen.

An erster Stelle werden die Stufen eines Geradeausempfängers (Hochfrequenzverstärker-, Audion-, Niederfrequenzverstärker- und Endstufe), anschließend die für den Super charakteristischen Stufen (Misch-, Zwischenfrequenzverstärker- und Demodulatorstufe) besprochen. – Beide Empfängerarten haben die Hochfrequenz- und Niederfrequenzverstärkerstufen gemeinsam, sie werden daher nur einmal beschrieben.

### 1. Hochfrequenzverstärkerstufe

Ein HF-Verstärker wird dem Demodulator, beim Super der Mischstufe, vorgeschaltet, um eine Ververstärkung der von der Antenne aufgenommenen, modulierten hochfrequenten Schwingungen zu bewirken und durch Vorselektion eine Trennschärfeverbesserung zu erzielen.

Bei hohen Verstärkungen sind HF-Stufen nicht immer leicht zu beherrschen. Um Kopplungen zu vermeiden, müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden; insbesondere ist auf sorgfältige Abschirmung Wert zu legen.

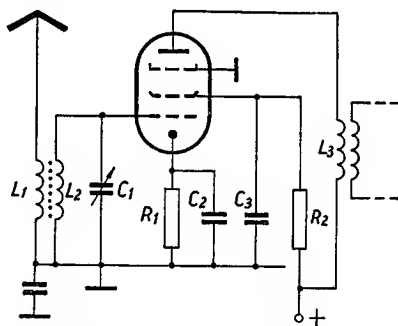


Bild 30 Hochfrequenz-Verstärkerstufe

Die Verstörkerröhre ist meist eine Hochfrequenzpentode. In unserem Scholtbild (Bild 30) ist die Antennenspule  $L_1$  induktiv an die Gitterkreisspule  $L_2$  des mit  $C_1$  abstimbaren Schwingkreises gekoppelt. Die Röhre bekommt durch den Kotodenwiderstand  $R_1$ , der für Hochfrequenz mit  $C_2$  überbrückt ist, eine Gittervorspannung. Über den Vorwiderstand  $R_2$  wird die Schirmgitterspannung entnommen; das Schirmgitter liegt über  $C_3$  an Mosse. Im Anodenkreis der Röhre liegt die Spule  $L_3$ , welche die verstärkte Sponnung auf die folgende Stufe überträgt. – Für Kurzwellenschaltungen sind rouschorme Röhren vorzusehen.

## 2. Hochfrequenz-Gleichrichter-(Demodulator-)stufe

Die Wirkungsweise des Demodulators wurde bereits im Abschnitt III. 3 erläutert.

Im folgenden wird eine leistungsfähige Audionschaltung, die speziell für Kurzwellenempfang hervorragend geeignet ist, beschrieben. Es ist das ECO-Audion mit kopositiver Spannungsteilung (Bild 31).

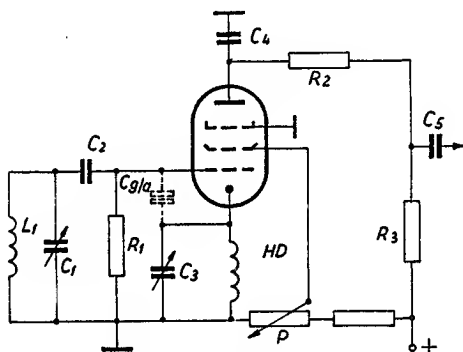


Bild 31 Audionstufe (ECO-Schaltung)

Als Demodulatorröhren sind nur Tetroden oder Pentoden mit getrennt herausgeführten Bremsgitter verwendbar. Der

Gitterkreis wird aus der Spule  $L_1$  und dem veränderlichen Kondensator  $C_1$  gebildet. Diesem ist zur Bandspreizung gegebenenfalls ein Bandkondensator parallel zu schalten. Die Gitterkombination  $C_2/R_1$  ist normal (etwa 100 pF, 1 MOhm). Die Röhre arbeitet mit Rückkopplung durch kapazitive Spannungsteilung, die durch die Gitter-Anoden-Kapazität der Röhre ( $C_{g/a}$ ) und den Kondensator  $C_3$  geschieht. Da die Katode auf Hochfrequenzpotential liegt, ist zur Schaffung eines Gleichstromweges die Kurzwellendrossel HD notwendig. Mit  $C_3$  wird – einmalig für jedes Frequenzband – der beste Rückkopplungseinsatz eingestellt. Die Rückkopplungsregelung erfolgt mit dem Potentiometer P (arithmetisch), das die Schwingkreisspannung verändert.  $C_4$  und  $R_2$  dienen zur HF-Siebung. Die Ankapplung an die Niederfrequenzverstärkerstufe erfolgt über das R/C-Glied  $R_3/C_5$ .

Selbstverständlich kann die Ankapplung sowohl der Antenne bzw. einer HF-Vorstufe als auch der folgenden NF-Stufe mit anderen Kapplungsmitteln, wie im Schaltbild aufgezeigt, erfolgen.

### 3. Niederfrequenz-Vorverstärkerstufe

Diese Stufe ist dann notwendig, wenn eine Leistungsstufe mit einer starken Endröhre, z. B. EL 84, angesteuert werden soll. Im Amateurempfänger wird diese Stufe im allgemeinen entfallen, da für den Antrieb eines Kopfhörers nur geringe Leistungen erforderlich sind, die von einer schwächeren Röhre aufgebracht werden können.

Die NF-Varstufe hat die Aufgabe, die aus der Demodulation hervorgegangene niederfrequente Wechselspannung zu verstärken. Als Röhren kommen Trioden und Pentaden in Betracht, je nach dem Gitterwechselspannungsbedarf der Endröhre.

Die NF gelangt über den Kapplungskondensator  $C_1$ , den Lautstärkeregler  $P_1$  und den Gitterkondensator  $C_2$  an das Gitter der Röhre. Die verstärkte Spannung wird am Anodenaußenwiderstand  $R_3$  abgenommen.  $R_2$  ist der Schirmgitterwiderstand,  $C_4$  und  $R_4$  sind die Komponenten eines Siebgliedes (Bild 32).

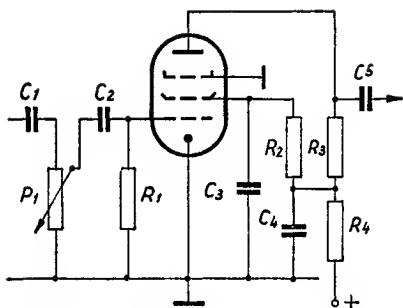


Bild 32 Niederfrequenz-Ververstärkerstufe

#### 4. Niederfrequenz-Endverstärkerstufe

Während die Röhren der bisher besprochenen Stufen im wesentlichen als Spannungsverstärker arbeiten, hat die Röhre der Endstufe eine Leistung abzugeben. Diese „Sprechleistung“ soll in einem gewünschten Frequenzbereich mit möglichst geringen Verzerrungen, d. h. bei kleinem „Klirrfaktor“, an den Lautsprecher oder Kopfhörer abgegeben werden. (Der Klirrfaktor ist das Maß für die sogenannten nichtlinearen Verzerrungen.) Über einen Anpassungstransformator, dessen Primärseite im Anodenkreis der Röhre liegt,

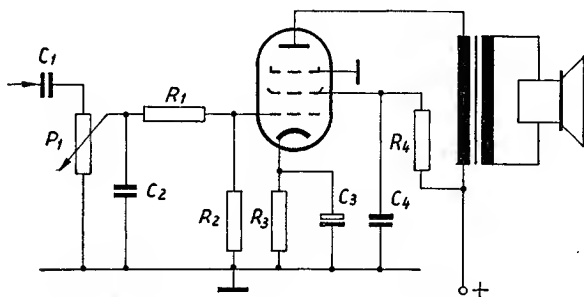


Bild 33 Niederfrequenz-Endverstärkerstufe

wird – durch Widerstandstransformation – eine optimale Anpassung erzielt. An die sekundäre Wicklung des Transformators wird die Schwingspule des dynamischen Lautsprechers angeschlossen (Bild 33).

Das Potentiometer  $P_1$  dient zur Klangregelung.

Für Endstufen, die es in zahlreichen Varianten gibt, werden zumeist Pentoden verwendet.

## 5. Mischstufe

Die Mischstufe ist das charakteristische Merkmal des Supers. Ihre Wirkungsweise beruht darauf, daß der durch Tonfrequenz modulierten Empfangsfrequenz  $f_e$  eine unmodulierte Hilfsfrequenz, die Oszillatorfrequenz  $f_o$ , überlagert wird. Es entsteht eine neue Frequenz, die Zwischenfrequenz  $f_z$ . Diese wird für den Empfangsvorgang ausgenutzt. Je nachdem, ob die beiden ersten Frequenzen dem gleichen Röhrengitter oder zwei getrennten Gittern zugeführt werden, wird zwischen additiver und multiplikativer Mischung unterschieden.

### 5.1 Multiplikative Mischung

Dieses Verfahren wird heute im AM-Super allgemein angewandt. Als Mischröhre dient eine Triode-Hexode oder

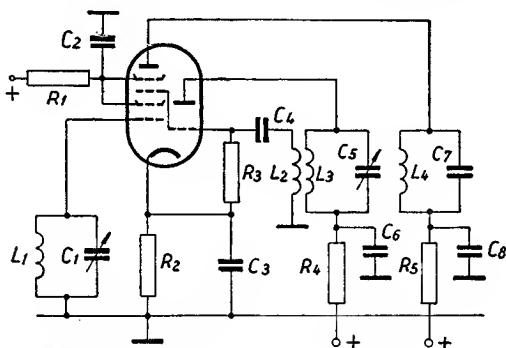


Bild 34 Mischstufe für multiplikative Mischung

Triode-Heptode (Bild 34). Dem Steuergitter des Hexoden- bzw. Heptoden-Systems wird die an dem abstimmbaren Schwingkreis  $L_1/C_1$  entstehende Eingangsspannung zugeführt. Das zweite Steuergitter des gleichen Systems, durch je ein Schirmgitter vom ersten Steuergitter und von der Anode abgeschirmt, steht mit dem Gitter des Triodenteiles in unmittelbarer Verbindung. Mit dem Triodenteil wird die Oszillatorfrequenz erzeugt. Er arbeitet mit dem Gitterableitwiderstand  $R_3$ , dem Kopplungskondensator  $C_4$ , der Rückkopplungsspule  $L_2$  und dem im Anodenkreis liegenden, frequenzbestimmenden Schwingkreis  $L_3/C_5$ . Die Gleichspannung für die Trioden-Anode wird über das Siebglied  $R_4/C_5$  zugeführt. Im Anodenkreis entsteht an  $L_4/C_7$  die Zwischenfrequenzspannung. Das Glied  $R_5/C_8$  dient zur Entkopplung. Die Gittervorspannung für die Röhre wird durch  $R_2$ , mit  $C_2$  überbrückt, erzeugt. Die beiden Schirmgitter erhalten über  $R_1/C_2$  ihre Betriebsspannung.

## 5.2 Additive Mischung

Für den Empfang frequenzmodulierter Schwingungen (FM-Empfang) hat sich die additive Mischung durchgesetzt. Moderne UKW-Mischschaltungen bedienen sich selbstschwingender Trioden; mit diesen lößt sich außer dem Mischvorgang die Erzeugung der Oszillatorspannung ermöglichen (Bild 35).

Der Eingangskreis, dem meist eine HF-Vorstufe vorausgeht, besteht aus  $C_1/C_2/C_3/C_4$  und  $L_1$ .  $L_2$  ist eine Rückkopplungs-

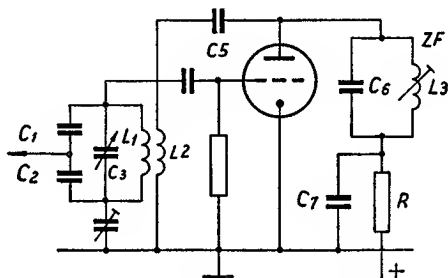


Bild 35 Mischstufe für additive Mischung



spule, die über  $C_5$  von der Anode ihre HF-Spannung erhält. Dadurch wird die Oszillatorschwingung erzeugt. Die Einkopplung der Eingangsspannung geschieht an der Verbindung der beiden Kondensatoren  $C_1/C_2$ . Durch Einstellung des Trimmers  $C_4$  kann die Oszillatrorspannung geregelt werden. Die Zwischenfrequenz wird wie bei der multiplikativen Mischung dem Anodenkreis der Röhre entnommen ( $C_6/L_3$ ). Das Glied  $C_7/R$  dient zur hochfrequenzmäßigen Siebung.

## 6. Zwischenfrequenzverstärkerstufe

Damit die aus der Mischstufe hervorgegangene Zwischenfrequenzspannung einen Demodulator richtig aussteuert, muß sie verstärkt werden. Dies geschieht in einem, meist mehrstufigen Zwischenfrequenzverstärker. Da mit dem ZF-Verstärker die Empfindlichkeit und Trennschärfe eines Supers steht und fällt, werden an den Aufbau dieser Stufe hohe Anforderungen gestellt.

Als Röhren dienen Pentaden. Das Charakteristikum des ZF-Verstärkers sind die Bandfilter. Sie stellen die Koppelungsglieder zwischen zwei Röhren dar. Es werden zwei-, gelegentlich auch mehrkreisige Filter, die fest auf die Zwischenfrequenz abgestimmt werden, verwendet (Bild 36). Der erste Kreis des aus  $C_1/L_1$  und  $C_2/L_2$  bestehenden Bandfilters wird von der Mischröhre R<sub>1</sub> aus gespeist; der

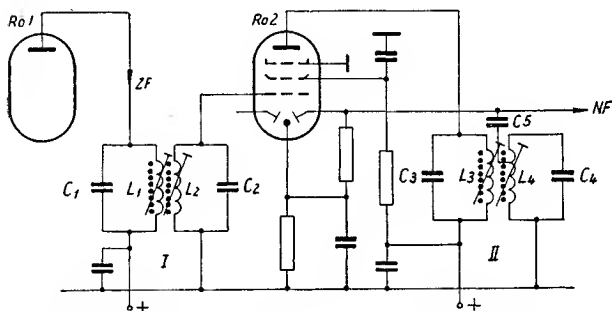


Bild 36 Zwischenfrequenz-Verstärker- und Demodulatorstufe

Sekundärkreis liegt am Gitter der ZF-Verstärkerröhre R<sub>ö</sub> 2. In ihrem Anodenkreis befindet sich als Außenwiderstand der Primärkreis des zweiten Filters C<sub>3</sub>/L<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>/L<sub>4</sub>. Der Sekundärkreis ist angezapft; über C<sub>5</sub> wird die in dem Pentadensystem der Röhre R<sub>ä</sub> 2 verstärkte ZF-Spannung an eine der Anoden der Zweipalstrecke geführt. Nach Demodulation steht dann die Sprechwechselspannung (NF) zur Verfügung.

## 7. Stromversorgungsteil

Die Stromversorgung des Netzempfängers abliegt dem Netzteil. Ihm können die für den Betrieb erforderlichen Anoden- und Heizspannungen entnommen werden. Je nachdem, ob ein Empfangsgerät ausschließlich aus dem Wechselstromnetz oder wahlweise aus dem Wechsel- oder Gleichstromnetz versorgt werden soll, ist der entsprechende Netzteil zu wählen.

### 7.1 Wechselstromnetzteil mit Doppelweggleichrichtung

Das Merkmal dieses Netzteiles ist der Transformator, an dem alle benötigten Spannungen abgenommen werden können. Die Primärseite (Netzseite) besitzt Anzapfungen für die gebräuchlichen Spannungswerte des Netzes. Auf der Sekundärseite befinden sich je eine Wicklung für die Heizung der Empfängerröhren und der Gleichrichterröhre sowie eine in der Mitte angezapfte Anodenspannungswicklung.

Die verwendete Röhre ist eine indirekt geheizte Doppelweggleichrichterröhre, welche die Gleichrichtung bei der Halbwellen bewirkt. Da der gleichgerichtete Wechselstrom ein „pulsierender“ Gleichstrom ist, also eine Welligkeit aufweist, wird er einer Siebkette zugeführt. Diese besteht aus dem Ladekondensator C<sub>L</sub>, einer Niederfrequenzdrassel D oder einem Widerstand R und dem Siebkondensator C<sub>S</sub>. Bei richtiger Dimensionierung der Glättungs- und Siebmittel steht an C<sub>S</sub> eine annähernd reine Gleichspannung zur Verfügung. – Doppelweggleichrichtung bedingt einen geringeren Aufwand an Siebmitteln. Diese Form ist in allen größeren Empfangsgeräten gebräuchlich (Bild 37).

## 7.2 Allstromnetzteil mit Einweggleichrichtung

In unserem Beispiel ist als Gleichrichter – an Stelle einer Einweggleichrichterröhre – ein Trockengleichrichter gewählt. Bei dieser Schaltung muß selbstverständlich der Transformator entfallen, da sie sowohl an das Wechselstrom- als auch an das Gleichstromnetz angeschlossen wird.

Wegen der größeren Welligkeit des gleichgerichteten Stromes sind  $C_L$  und  $C_S$  reichlicher zu bemessen, als dies bei Doppelweggleichrichtung notwendig ist. Schaltungsmäßig entspricht natürlich die Siebkette der in Schaltzeichnung Bild 37.

Während beim Wechselstromempfänger die Heizfäden aller Empfangsröhren parallelgeschaltet sind, werden diese beim Allstromgerät – mit den Fäden der Skalenbeleuchtungslampe, dem Vor- und Heißeiterwiderstand – in Serie geschaltet (Bild 38).

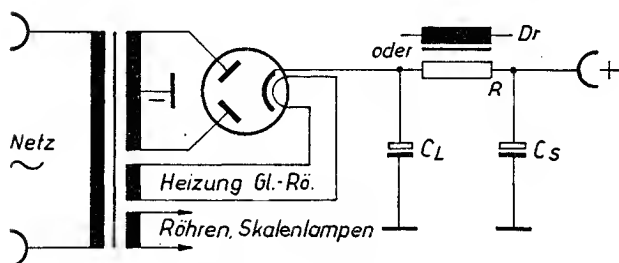


Bild 37 Netzteil eines Wechselstromempfängers; Doppelweggleichrichtung

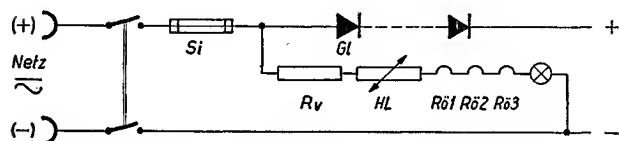


Bild 38 Netzteil eines Allstromempfängers; Einweggleichrichtung

## V. Schaltbilder für vollständige Empfängerschaltungen

Es sind zwei Hauptschaltungsarten des Funkempfängers zu unterscheiden, Geradeausempfänger und Überlagerungsempfänger.


### 1. Geradeausempfänger

Dieser stellt den einfachen Empfängertyp dar. Als Rundfunkempfänger hat er seine ursprünglich große Bedeutung verloren; von den jungen Kurzwellenamateuren wird er jedoch noch sehr geschätzt. Wenngleich der Geradeausempfänger mit einem modernen Super nicht konkurrieren kann, so sind doch die Leistungen eines nach neuzeitlichen Gesichtspunkten sorgfältig aufgebauten Ein- oder Zweikreisempfängers (O-V-1 oder 1-V-1) nicht zu unterschätzen. Wichtig ist, daß der Anfänger und Ungeübte sich mit dem Entwurf und dem Bau eines verhältnismäßig einfachen Gerätes die schaltungstechnische Routine aneignet und dadurch die Grundlage für spätere „größere Pläne“ schafft.

Wir betrachten die Arbeitsweise des Geradeausempfängers: Die von der Antenne aufgenommenen hochfrequenten Schwingungen gelangen unmittelbar oder über einen Hochfrequenzverstärker an das Gitter einer als Audion oder Richtverstärker geschalteten Röhre. In dieser erfolgt sowohl eine Verstärkung als auch die Demodulation. Die Niederfrequenzspannung wird einem ein- oder zweistufigen Niederfrequenzverstärker zugeführt. Wie wir sehen, wird die Empfangsfrequenz „geradeaus“ verstärkt; am Demodulator erscheint die Empfangsfrequenz.

#### 1.1 Detektorempfänger mit Kristalldiode

Unser abstimmbarer Detektorempfänger arbeitet mit einer modernen Germanium-Diode, welche die Demodulation bewirkt. Eine Verstärkereigenschaft besitzt dieses Bauelement nicht. Am Ausgang wird die Niederfrequenz abgenommen und einem Kopfhörer zugeführt. Für Lautsprecherwiedergabe muß dem Detektorgerät ein Röhren- oder zweistufiger Transistorverstärker nachgeschaltet werden (Bild 39).

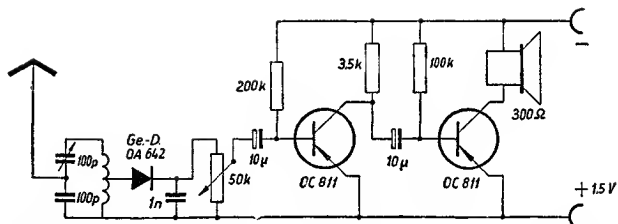


**Bild 39** Detektarempfänger mit Germanium-Diode und 2stufigem Transistorverstärker

Das kleine Gerät ist für die Aufnahme des Orts- oder eines stärkeren Bezirkssenders geeignet.


## 1.2 Einkreis-Dreiröhren-Empfänger\*)

Es wurde als Schaltschema-Beispiel eine leistungsfähige Rückkopplungsaudioschaltung gewählt. Das Gerät ist für 220-Volt-Wechselstrombetrieb ausgelegt, mit 3 Röhren bestückt und für Lang-, Mittel- und Kurzwellenempfang eingerichtet (Bild 40).

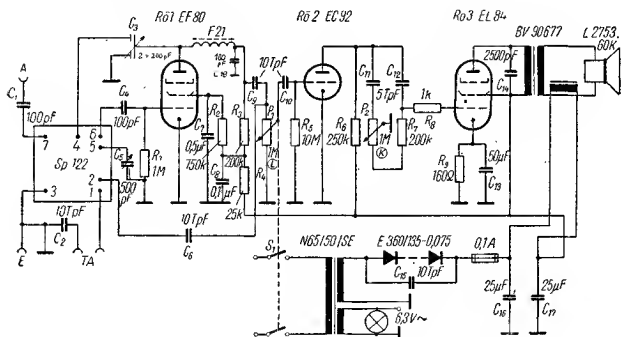

**Bild 40** Schaltbild eines 3-Röhren-Einkreisempfängers

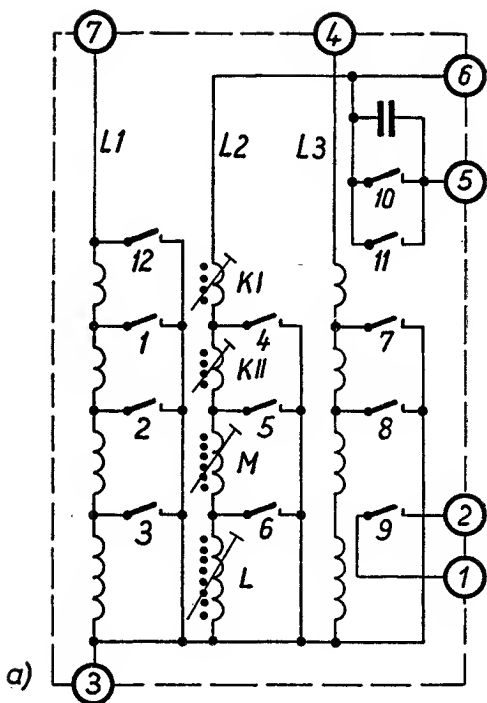\*) Nach Bauanleitung „Einkreisempfänger 1/59“ von Ing. K.-H. Schubert, Zeitschrift „funkamateure“ 5/1959.



b)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KI	●			●			●					
KII		●			●			●				
M			●			●				●		
L											●	
T							●		●			●

**Schaltfolge**

Bild 41 Schaltbild eines Spulensatzes (Sp 122)

In der Originalschaltung wurde der Einkreis-Spulensatz 122 (Neumann, Creuzburg/Werro) verwendet. Das Schaltbild des Spulensatzes, das aus dem Empfängerschaltbild nicht ersichtlich ist, zeigt Bild 41.

Die Regelung der Rückkopplung erfolgt mit dem Differential-Drehkondensator  $C_3$ . Für die niederfrequente Lautstörkeregelung ist das Potentiometer L und für die Klangerstellung das Potentiometer K vorgesehen.

Die in der Audionröhre RÖ 1 gleichgerichtete Spannung wird über das Filter F 21, das etwaige HF-Reststörspannungen unterdrückt, den Kopplungskondensator  $C_9$ , den Lautstörkereglern  $P_1$  und den Gitterkondensator  $C_{10}$  dem Steuergitter der NF-Vorverstörkerröhre RÖ 2 zugeführt. Am Außenwiderstand  $R_6$  wird die vorverstörkte Spannung abgenommen und über den Kopplungskondensator  $C_{12}$  auf das Steuergitter der Endröhre RÖ 3 gegeben. Diese arbeitet


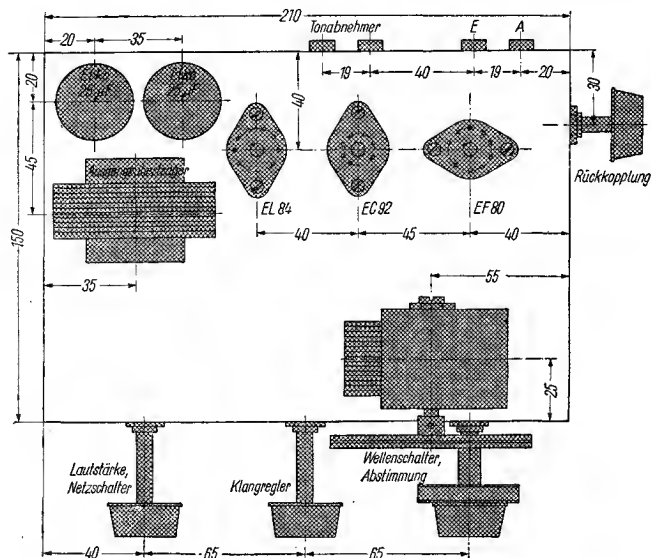


Bild 42 Aufbauschema für den Empfänger nach Bild 40

Um dem Anfänger einen Einblick in ein mustergültiges Aufbauschema zu geben und zu Übungszwecken das vergleichende Lesen eines Schaltbildes und des entsprechenden Verdrahtungsplanes zu ermöglichen, sind beide Pläne für das besprochene Gerät abgebildet (Bild 42, 43).

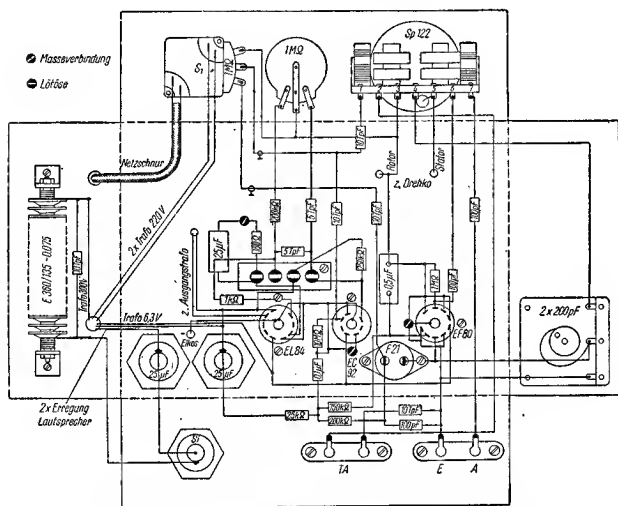

**Bild 43** Verdrahtungsplan für den Empfänger nach Bild 40

## 2. Überlagerungsempfänger

Der Überlagerungsempfänger, meist als Super oder Superhet bezeichnet, hat gegenüber dem Geradeausemp-



fänger wesentliche Vorzüge. Neben einer weitaus größeren Trennschärfe wird mit dem Super – bei einfacher Bedienung – auch eine bessere Empfindlichkeit erzielt. Es ist somit verständlich, daß sich diese Schaltung heute allgemein durchgesetzt hat.

Zu den im Geradeausempfänger vorhandenen Stufen kommen beim Super die Mischstufe und die Zwischenfrequenzverstärkerstufe(n) hinzu. – Die Empfangsfrequenz gelangt unmittelbar, oder über einen HF-Verstärker verstärkt, zur Mischstufe. Hier wird die Eingangsfrequenz mit einer im Oszillatorsystem der Mischröhre erzeugten Hilfsfrequenz (Oszillatorfrequenz) überlagert. Es entsteht eine neue Frequenz, die Zwischenfrequenz. Sie hat einen konstanten Wert und beträgt bei AM-Rundfunkempfang etwa 470 kHz. Im ZF-Verstärker, der ein- oder mehrstufig aufgebaut ist, erfährt die Zwischenfrequenzspannung eine Verstärkung und gelangt zum Demodulator. Diesem schließt sich der übliche NF- und Endverstärker an.

## **2.1 8-Kreis/4-Röhren-Mittelsuper für Amateurzwecke\*)**


Das Schaltbild ist, im Gegensatz zu den meisten Industrieschaltzeichnungen, sehr übersichtlich und deshalb als Übungsbeispiel für das Schaltbildlesen gut geeignet.

Dieses Gerät, das aus abstimmbarer Varstufe, Mischstufe und Oszillator, 1. und 2. Zwischenfrequenzverstärker-, Demodulatorstufe, abschaltbarem Telegrafieüberlagerer und Endverstärker besteht, ist ein Kurzwellensuper für Telegrafie- und Telegrafie-Empfang. Naturgemäß enthält der Empfänger einige Besonderheiten, die wir im üblichen Rundfunkgerät nicht vorfinden (Bild 44).

Bemerkenswert ist der Anschluß des Gitters der HF-Vorröhre an einer Anzapfung des Schwingkreises. Diese Maßnahme ist wegen der geringeren Bedämpfung des Eingangskreises immer zu empfehlen. – Der kleine Kondensator von 5 pF zwischen Steuergitter und Anode der Röhre 3 (ZF-Verstärker- und Demodulatorröhre) bewirkt eine Rückkopplung, die eine Bandbreiteverringering und mithin eine Trennschärfe-

---

\*) Nach „Amateurfunk“ (Handbuch des Kurzwellenamateurs) 2. Auflage, Verlag Sport und Technik, Neuenhagen bei Berlin, 1958.

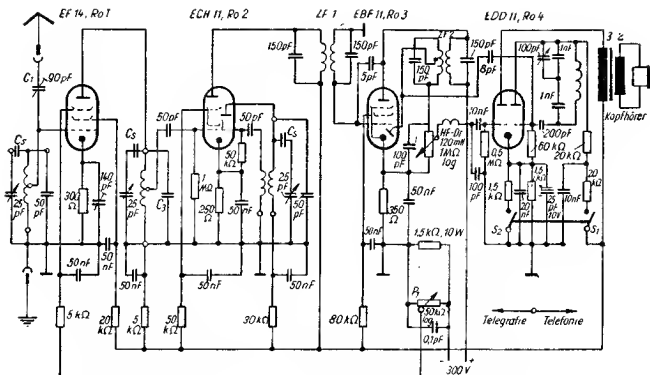

**Bild 44** Schaltbild eines 8-Kreis/4-Röhren-Amateursupers

erhöhung bewirkt. Beim Amateur-Kurzwellen-Empfang wird neben großer Empfindlichkeit eine optimale Trennschärfe angestrebt, die naturgemäß nur auf Kosten der Wiedergabegüte erzielt werden kann. Ein echter Amateurempfänger ist daher für Musikkwiedergabe nicht geeignet! Bei Telegrafie-Empfang (Empfang von  $A_1$ -Signalen = Telegrafie tonlas  $\hat{=}$  nichtmodulierter Träger, der im Rhythmus der Marseignale ausgestrahlt wird) ist zur Hörbarmachung der Zeichen ein Telegrafie-Überlagerer erforderlich. Dieser umfaßt das zweite System der Doppeltriode EDD 11 (Rä 4) mit dem zugehörigen Schwingkreis. Das Gitter dieser Röhre liegt über der kleinen Kapazität von 8 pF an der Diode des Demodulators (Rö 3). Der Überlagerer wird beim Empfang modulierter Signale abgeschaltet.



**Preis 1,90 DM**